

Laboratorio libero

calendario proposto, da confermare con Fabio Basti oggi:

venerdi' 11 maggio, dalle 10 fino all'ora di pranzo,


venerdi' 18 maggio Venerdi' 25 maggio Venerdi' 1 giugno

lunedì 4 giugno (sia mattina che pomeriggio)

martedì 5 giugno (sia mattina che pomeriggio)


Prossima Esperienza: Circuito RLC con segnali sinusoidali

- Lo scopo dell'esperienza è misurare la risposta dei circuiti RLC visibili a fianco.
- Dal circuito 1 (uscita ai capi del resistore) si vuole stimare la frequenza di risonanza f_0 e il fattore di merito Q ;
- Con i circuiti 2 (uscita ai capi del condensatore) e 3 (uscita ai capi dell'induttore) si vogliono evidenziare le extratensioni.
- Si suggeriscono i seguenti valori:
 $R = 10 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$ con $R_L = 10 \Omega$,
 $C = 47 \text{ nF}$, $R_s = 10 \Omega$.
- Si accettano (e apprezzano) comunque scelte diverse, a patto che producano un fattore di merito maggiore (e misurabile con la strumentazione a disposizione).

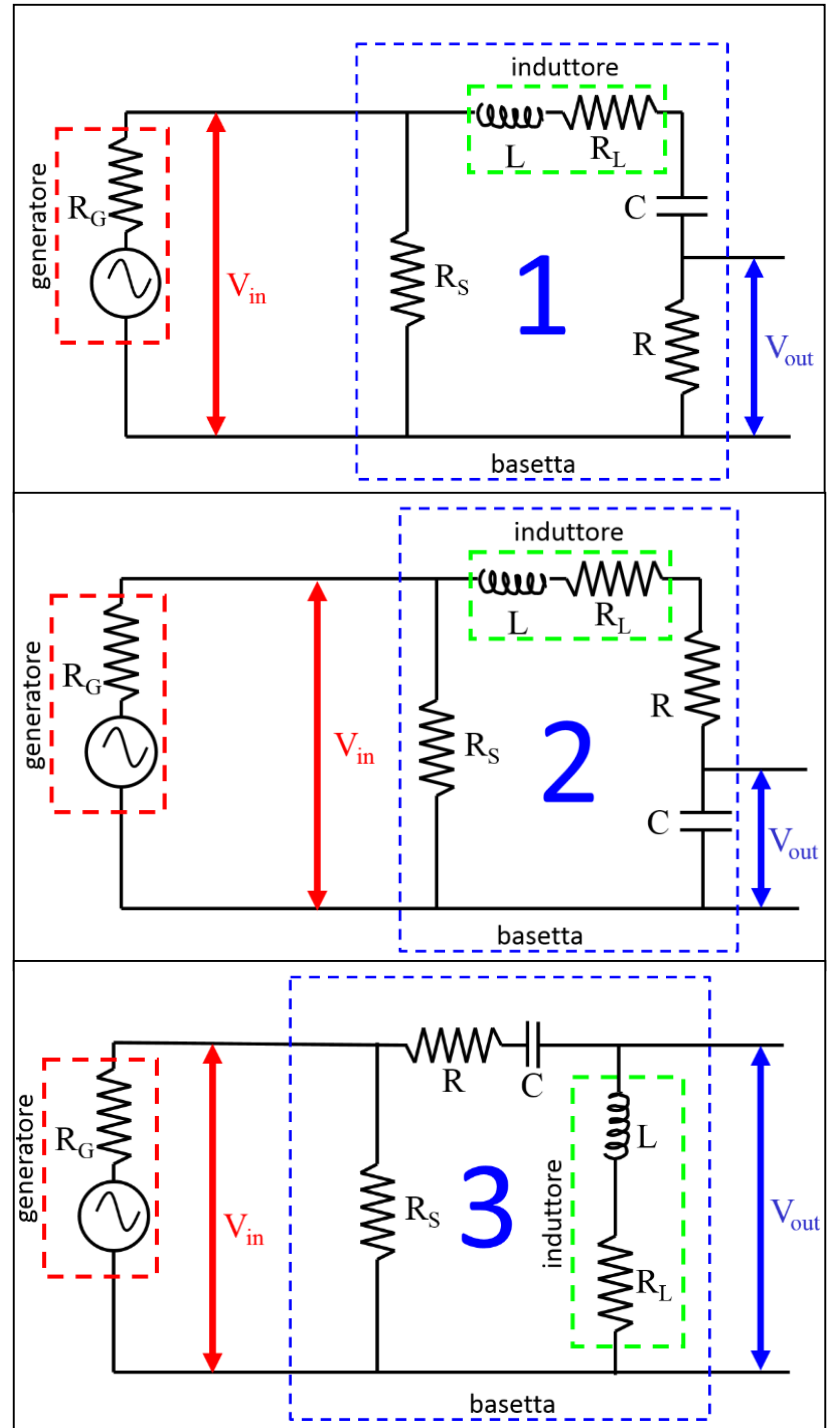

Misure sul circuito 1 (risonanza, ai capi del resistore)

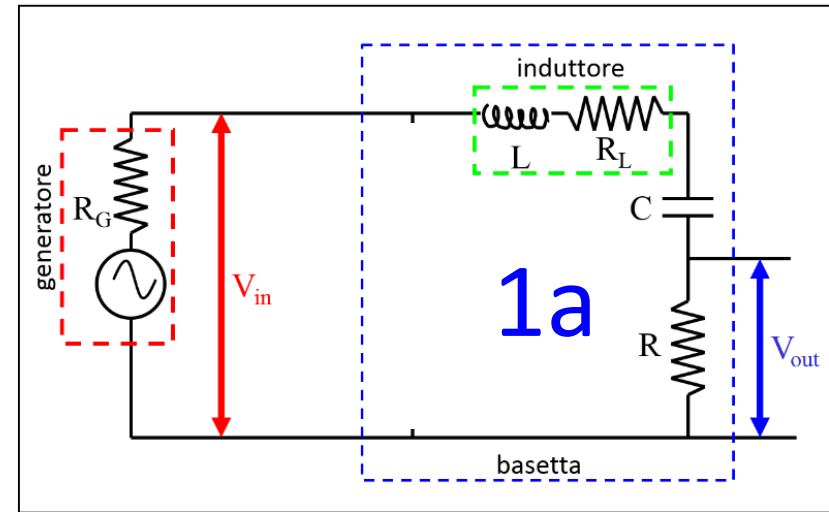- Per toccare con mano il fatto che il fattore di merito del risuonatore dipende dalla resistenza complessiva del circuito risonante, si fanno misure sia con il generatore così com'è (1a), che con una resistenza di shunt che ne riduce l'impedenza d'uscita (1b).




- Nel primo caso la resistenza totale del circuito è pari a

$$R_T = R_G + R_L + R = 70\Omega$$

e quindi il fattore di merito atteso è

$$Q = \frac{1}{(R + R_L + R_G)} \sqrt{\frac{L}{C}} = 2.1$$

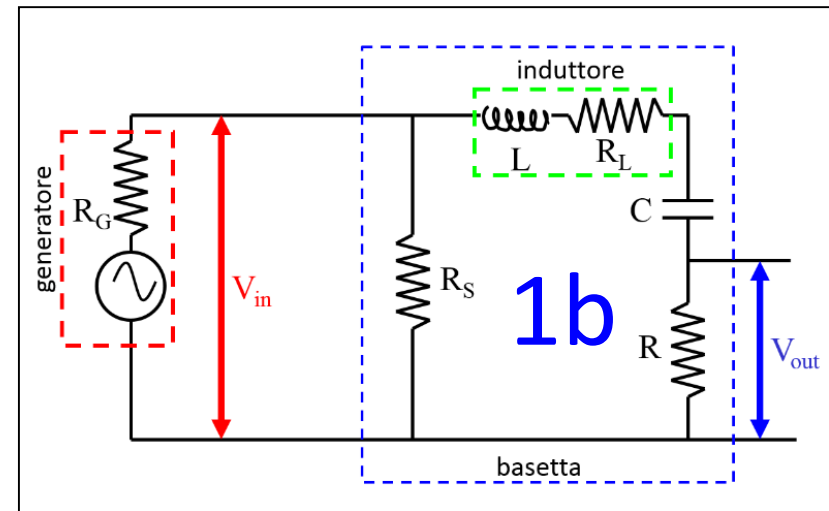- Nel secondo caso è come avere un generatore con resistenza interna pari al parallelo tra R_G e R_S , e quindi



$$R_T = R_G^s + R_L + R = 28\Omega \quad \Rightarrow \quad Q = \frac{1}{(R + R_L + R_G^s)} \sqrt{\frac{L}{C}} = 5.2$$


Misure sul circuito 1 (risonanza, ai capi del resistore)

- Per verificare che con una resistenza di shunt si può abbassare la resistenza interna del generatore, si esegue la seguente misura:
- Nel circuito a fianco, con una resistenza di shunt $R_S=10\Omega$, si misura V_{AB} con e senza resistenza carico $R_C=10\Omega$. Combinando le due misure si ricava la resistenza del generatore shuntato:

$$V_{AB}(R_c) = V_{AB}(R_c = \infty) \frac{R_c}{R_c + R_G^s} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow R_G^s = R_c \left[\frac{V_{AB}(R_c = \infty)}{V_{AB}(R_c)} - 1 \right]$$

- Con i componenti suggeriti si deve ottenere

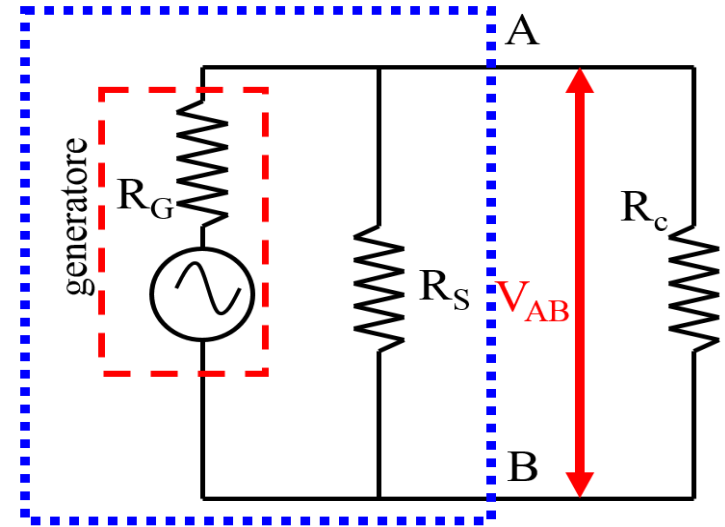
$$R_G^s = \frac{R_G R_S}{R_G + R_S} = \frac{50 \times 10}{50 + 10} \cong 8.3 \Omega$$



- Nota: il fatto che la resistenza interna del generatore shuntato sia uguale al parallelo tra resistenza interna e resistenza di shunt si ottiene facilmente dal teorema di Thevenin.

Misure sul circuito 1 (risonanza, ai capi del resistore)

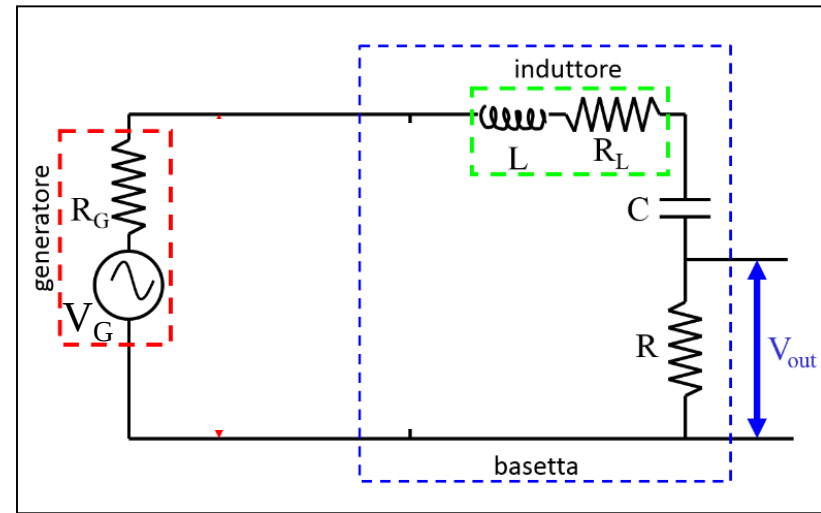- Tornando al circuito RLC, sia nel caso 1a che nel caso 1b abbiamo il circuito di figura, con valori della resistenza interna del generatore di 50Ω nel caso 1a e di 8.3Ω nel caso 1b.
- considerando il partitore tra (resistenza interna del generatore + induttore + condensatore) e resistore, si scrive subito:



- E' massimo alla risonanza, quando $\omega = \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ e vale $\left(\frac{V_{out}}{V_{Gen}}\right)_{max} = \frac{R}{R_G + R_L + R}$
- Da cui

$$\frac{V_{out}}{V_{out,max}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{R + R_G + R_L} (j\omega L + 1/j\omega C)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{R + R_G + R_L} \sqrt{\frac{L}{C}} j \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right)}$$

- E definendo



$$Q = \frac{1}{R + R_G + R_L} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{R_{tot}} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{out}}{V_{out,max}} = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right)}$$

Misure sul circuito 1 (risonanza, ai capi del resistore)

$$\frac{V_{out}}{V_{out,max}} = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right)}$$


- Si possono allora misurare i valori di V_{out} al variare della frequenza, e lo sfasamento tra V_{out} e V_{in} . Si ottiene

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{out,max}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right)^2}}$$
$$\tan \varphi = -Q \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right)$$

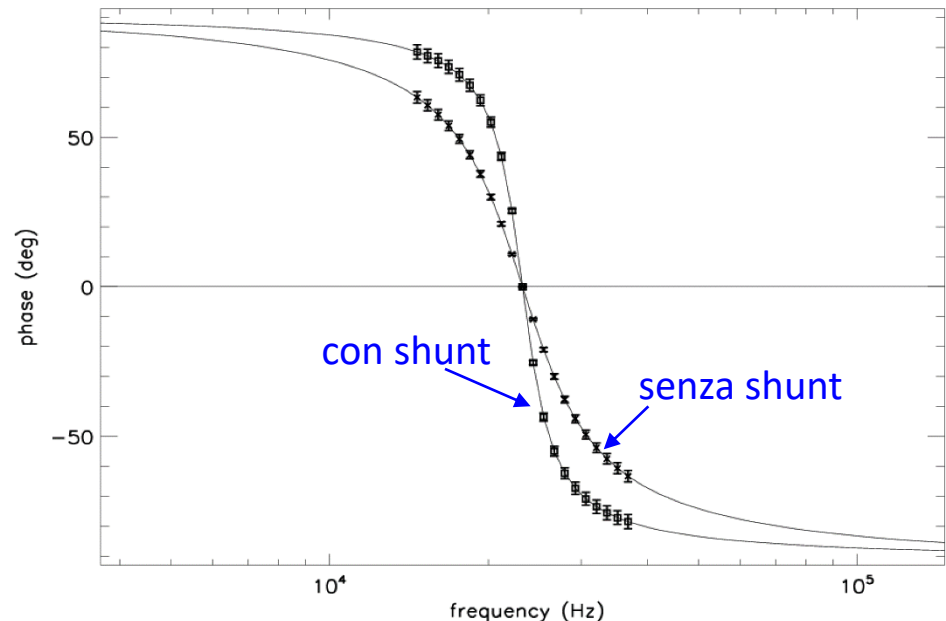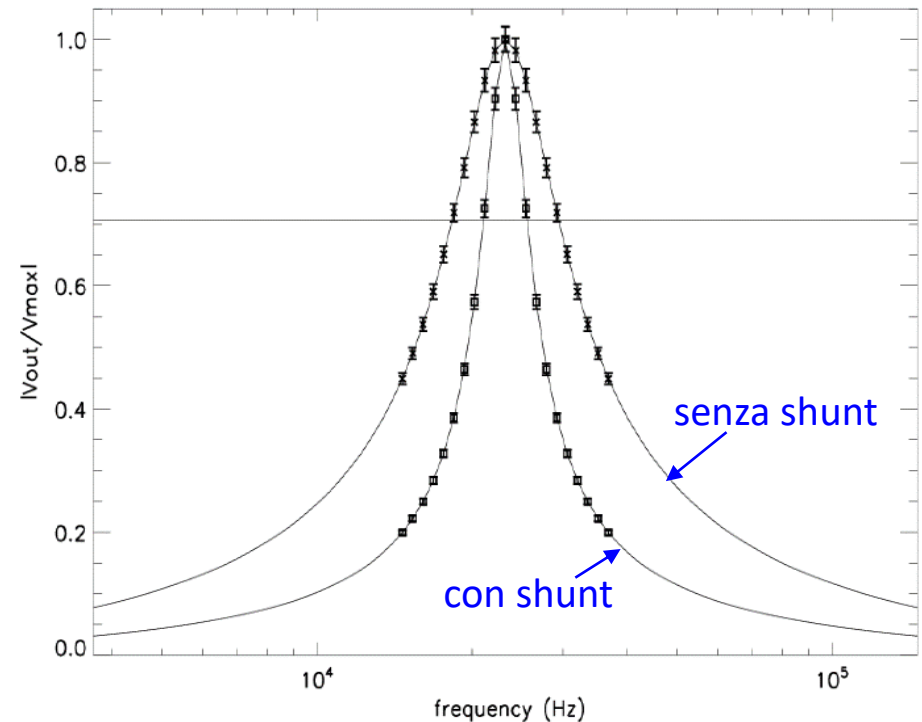


Misure sul circuito 1 (risonanza, ai capi del resistore)

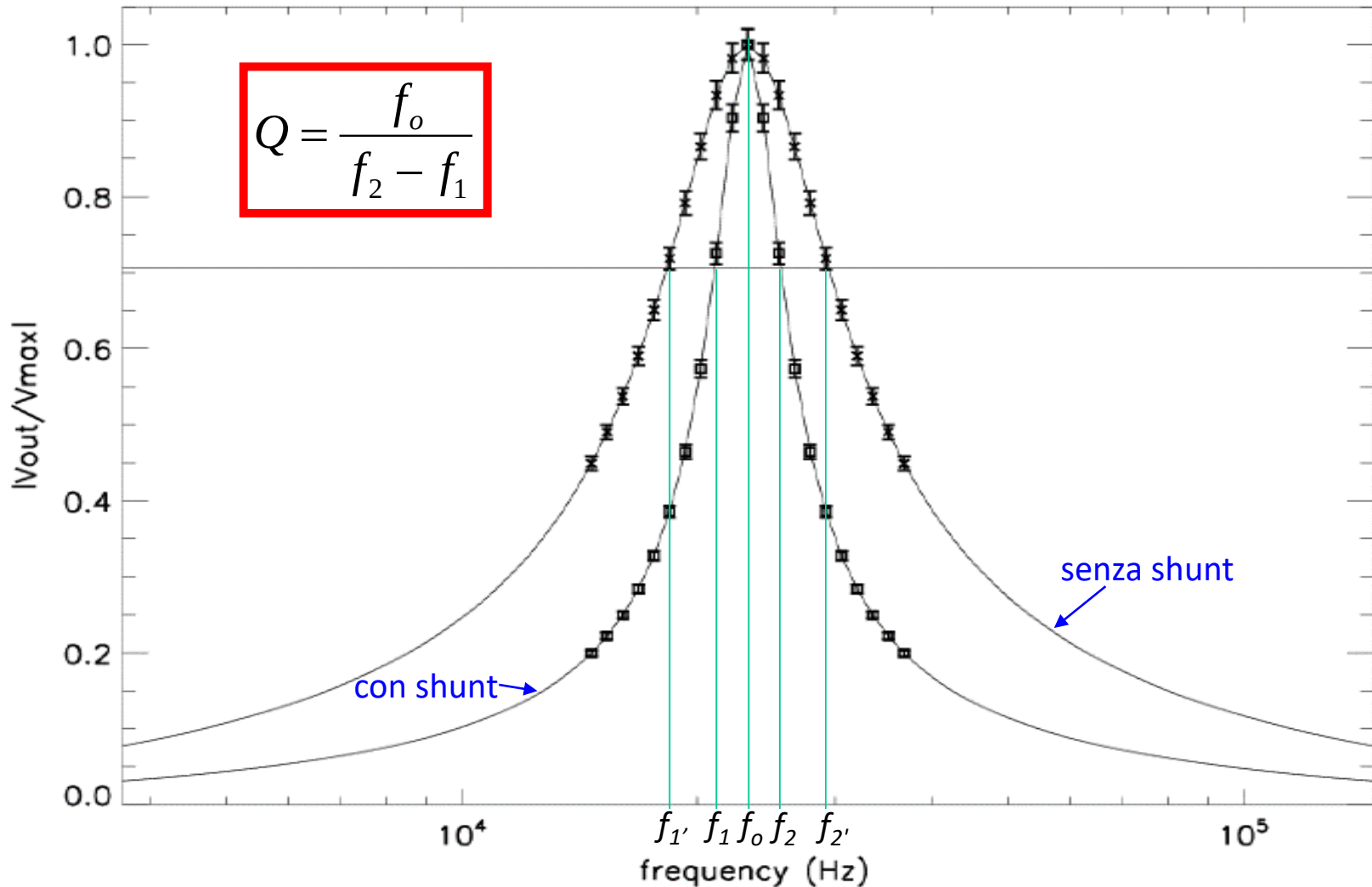- Dalle misure di ampiezza si ricavano la frequenza di risonanza e i fattori di merito:



Misure sul circuito 1 (risonanza, ai capi del resistore)

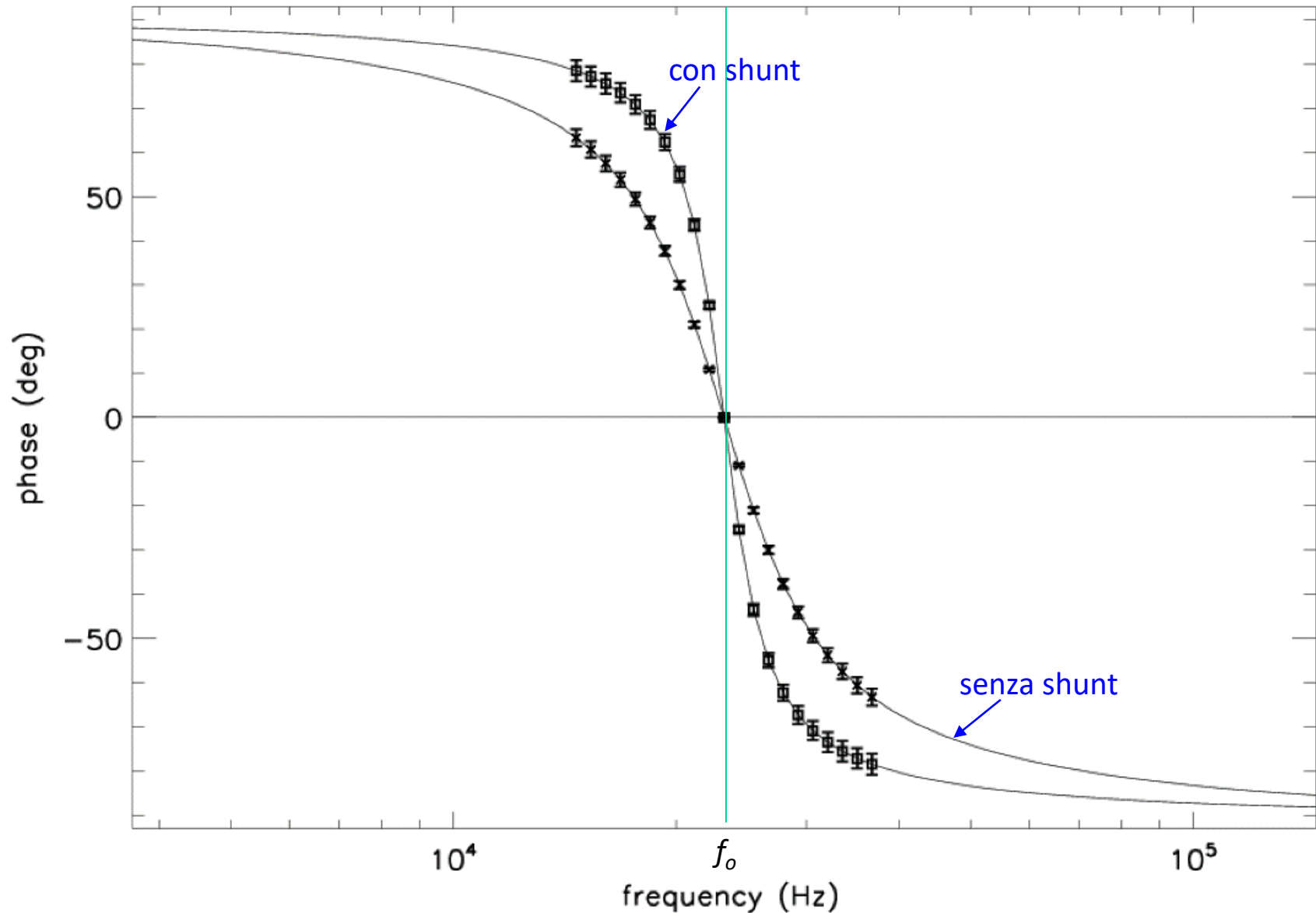- Dalle misure di fase si conferma la frequenza di risonanza:



Misure sul circuito 2 (extratensioni ai capi del condensatore)

- Considerando il partitore tra (induttore + resistore) e condensatore, si scrive subito :



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1/j\omega C}{R + R_L + j\omega L + 1/j\omega C}$$

- Calcolando il modulo si ottiene :

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\omega C \sqrt{(R + R_L)^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$$

- alla risonanza: $\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|(\omega_o) = \frac{1}{\omega_o C \sqrt{(R + R_L)^2}} = \frac{\sqrt{LC}}{C(R + R_L)} = \frac{1}{(R + R_L)} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q$$

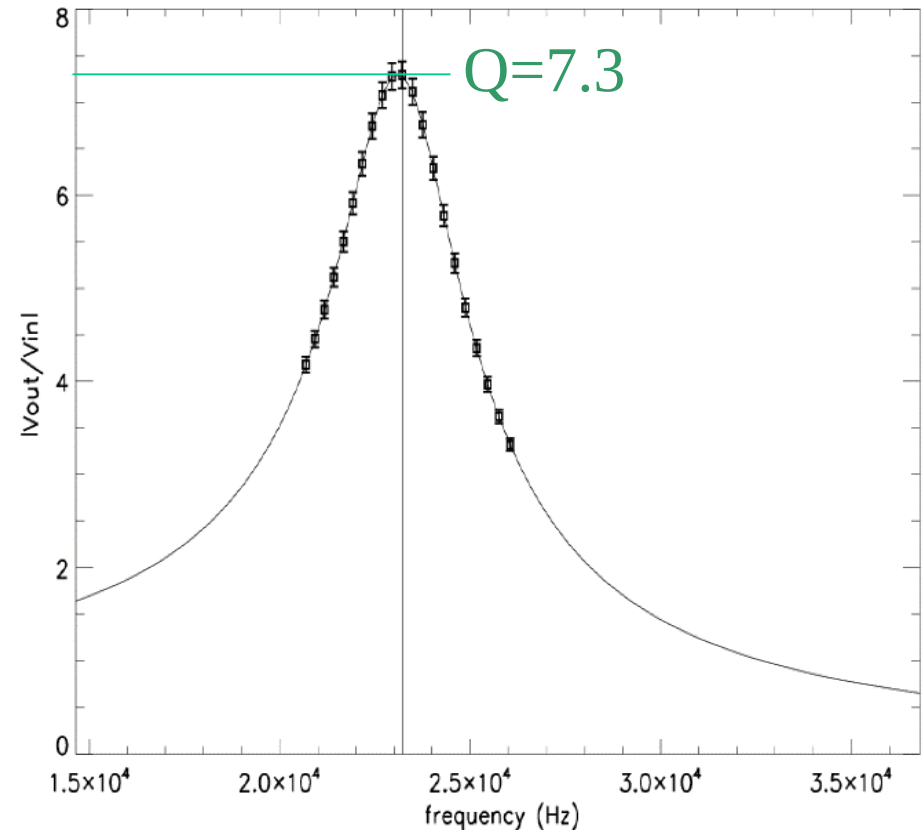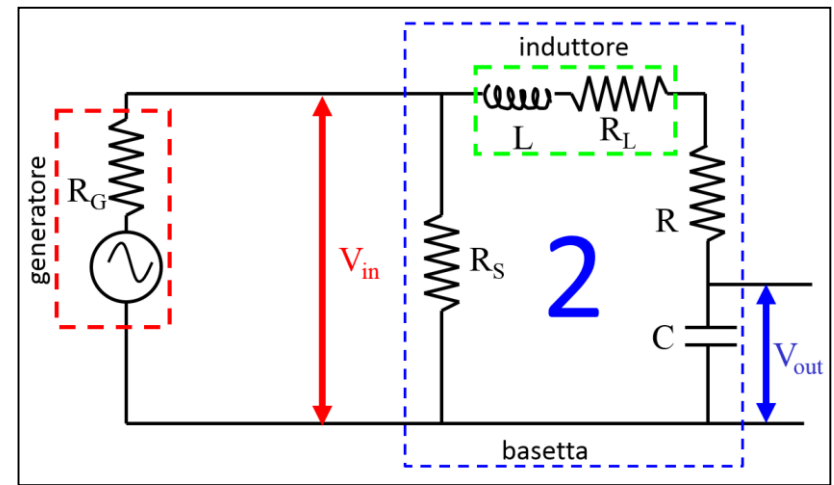

Misure sul circuito 2 (extratensioni ai capi del condensatore)

- Considerando il partitore tra (induttore + resistore) e condensatore, si scrive subito:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1/j\omega C}{R + R_L + j\omega L + 1/j\omega C}$$



- Calcolando il modulo si ottiene :

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\omega C \sqrt{(R + R_L)^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$$

- alla risonanza: $\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|(\omega_o) = \frac{1}{\omega_o C \sqrt{(R + R_L)^2}} =$$
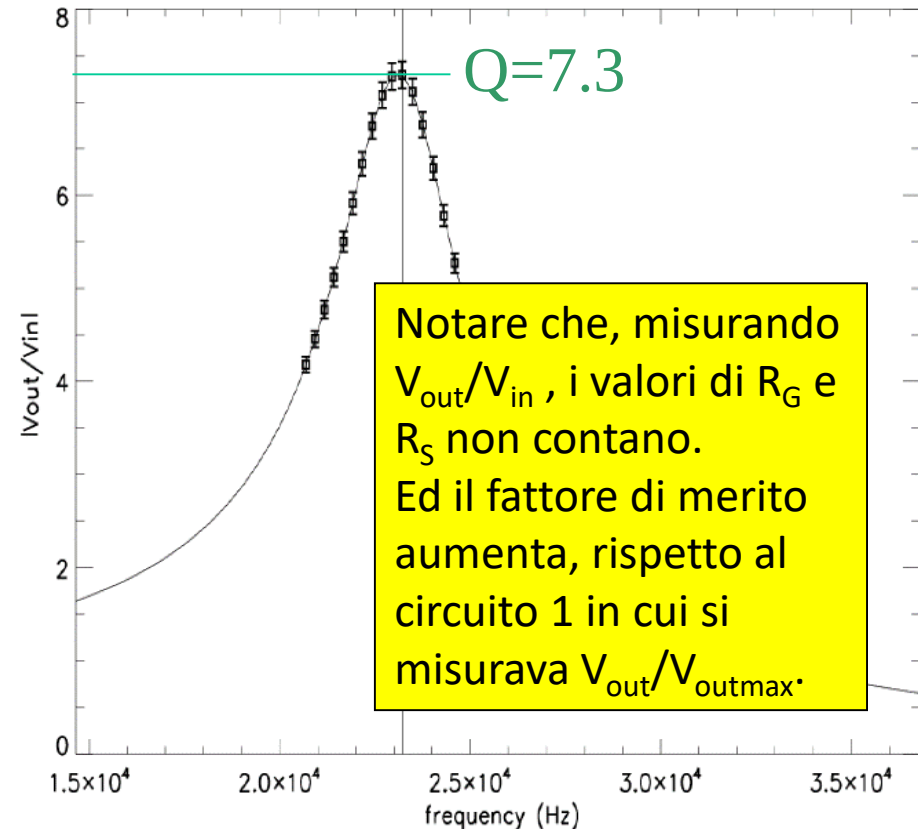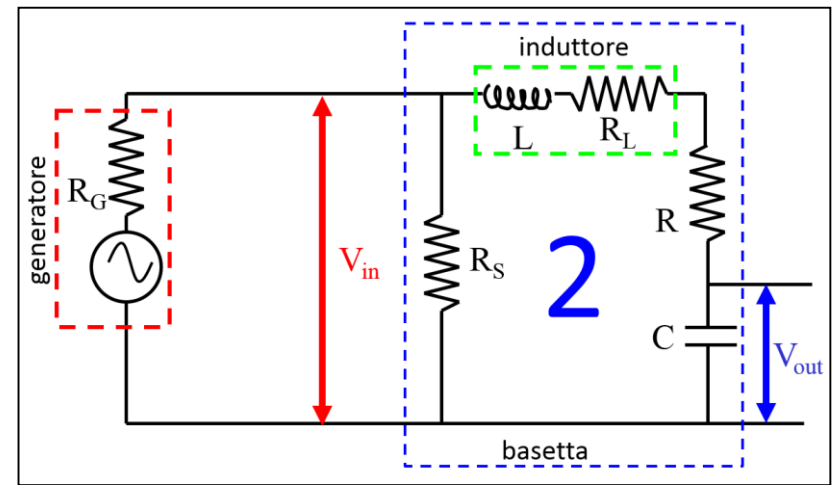
$$= \frac{\sqrt{LC}}{C(R + R_L)} = \frac{1}{(R + R_L)} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q$$



Misure sul circuito 3 (extratensioni ai capi dell'induttore)

- Considerando il partitore tra (condensatore + resistore) e induttore, si scrive subito:



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L + j\omega L}{R + R_L + j\omega L + 1/j\omega C}$$

- Calcolando il modulo si ottiene :

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{\sqrt{R_L^2 + \omega^2 L^2}}{\sqrt{(R + R_L)^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$$

- alla risonanza: $\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|(\omega_o) = \frac{\sqrt{R_L^2 + \omega_o^2 L^2}}{\sqrt{(R + R_L)^2}} = \frac{\sqrt{R_L^2 + L/C}}{(R + R_L)} = \sqrt{\Delta^2 + Q^2}$$

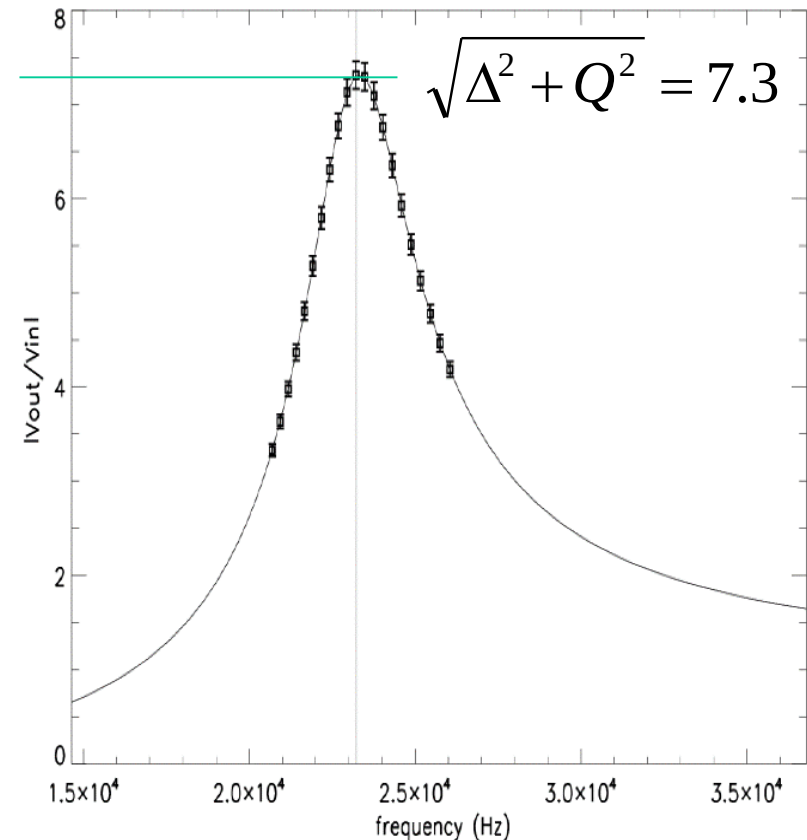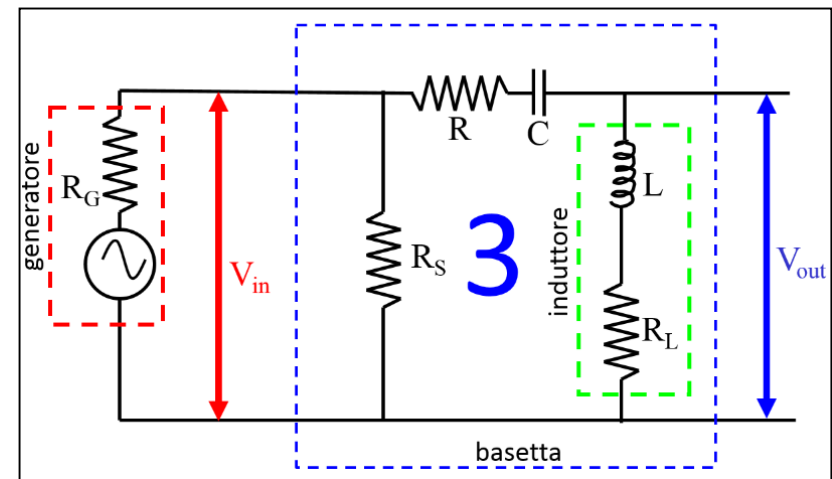

Misure sul circuito 3 (extratensioni ai capi dell'induttore)

- Considerando il partitore tra (condensatore + resistore) e induttore, si scrive subito:



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L + j\omega L}{R + R_L + j\omega L + 1/j\omega C}$$

- Calcolando il modulo si ottiene :

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{\sqrt{R_L^2 + \omega^2 L^2}}{\sqrt{(R + R_L)^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$$

- alla risonanza: $\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|(\omega_o) = \frac{\sqrt{R_L^2 + \omega_o^2 L^2}}{\sqrt{(R + R_L)^2}} = \frac{\sqrt{R_L^2 + L/C}}{(R + R_L)} = \sqrt{\Delta^2 + Q^2}$$

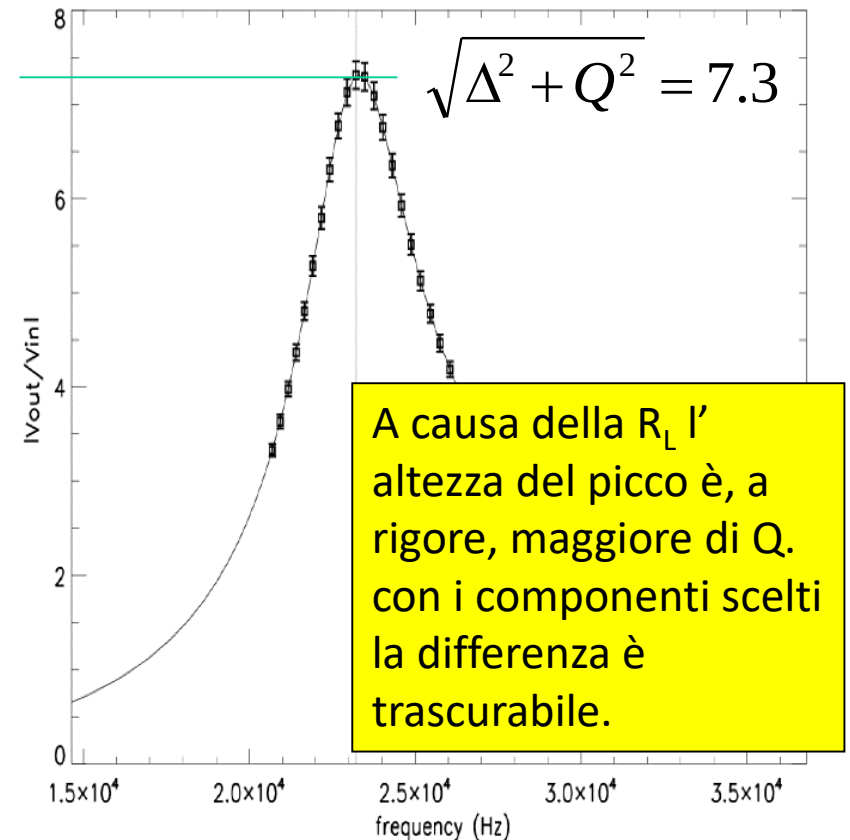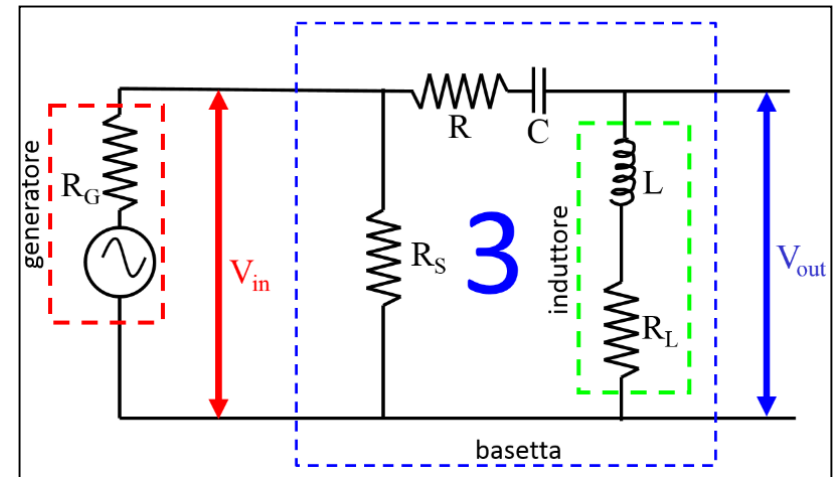

Misura Addizionale (filtro passa-basso LR)

- Prendere l'uscita sul resistore come nel circuito 1, ma eliminare il condensatore, connettendo direttamente l'induttore al resistore. Si ottiene un filtro passa basso. Infatti:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R}{R + R_L + j\omega L} = \frac{R}{R + R_L} \frac{1}{1 + j\omega L / (R + R_L)}$$

- Calcolando il modulo si ottiene :




$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{R}{R + R_L} \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

- Dove la costante di tempo e la frequenza di taglio sono:

$$\tau = \frac{L}{R + R_L} \rightarrow f_c = \frac{R + R_L}{2\pi L}$$

- Per lo sfasamento si ottiene:
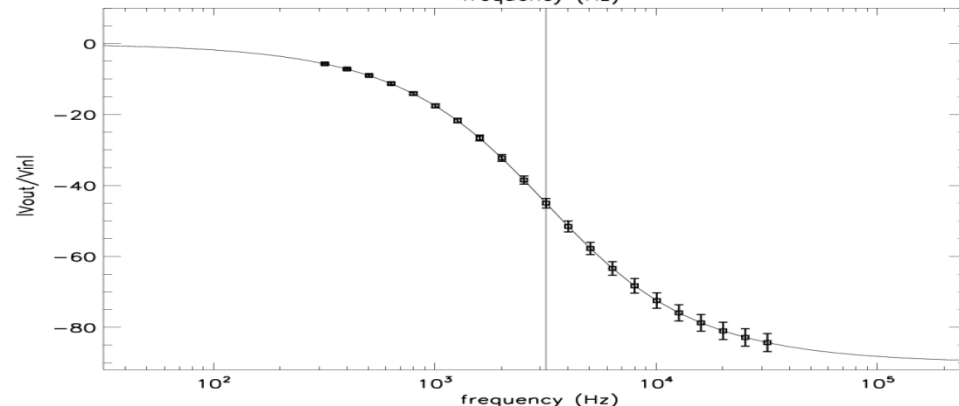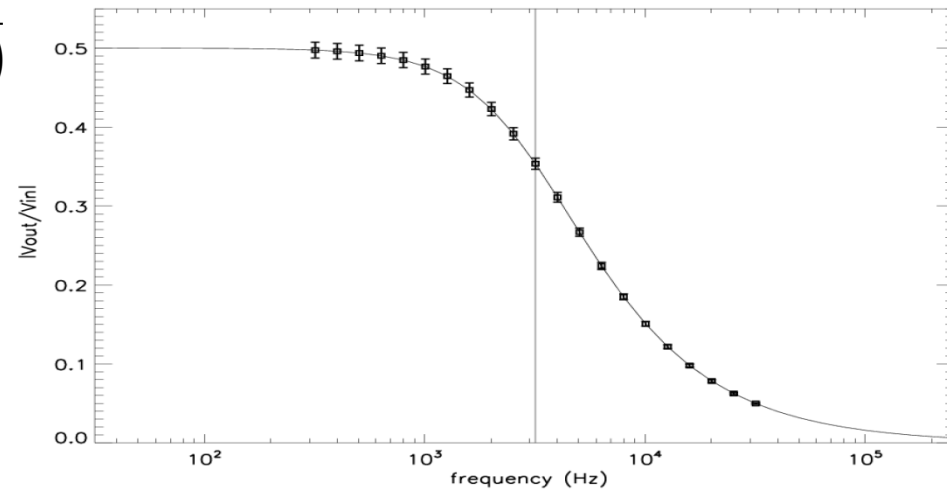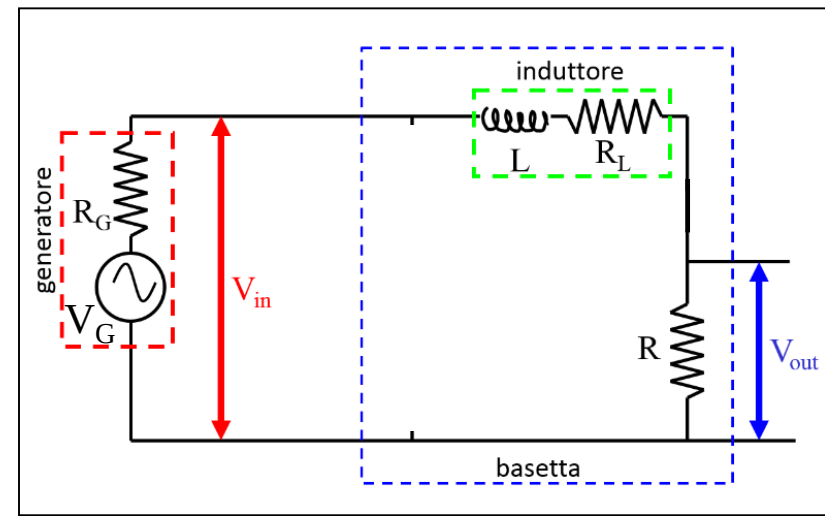
$$\tan \varphi = -\frac{\omega L}{R + R_L} = -\omega \tau$$




Componenti non lineari (o non ohmici)

- Sono componenti elettronici per i quali non vale la legge di Ohm: la corrente non è proporzionale alla tensione applicata.
- Esempi:
 - La lampadina a incandescenza
 - Le valvole termoioniche
 - Il diodo
 - Il transistor
- Questi ultimi due utilizzano dei semiconduttori


Conduzione elettrica nei semiconduttori (cenni)

- I semiconduttori sono materiali con resistività intermedie tra i metalli e gli isolanti.
 - Metallo (rame puro): $1.7 \mu\Omega \text{ cm}$
 - Semiconduttore (germanio puro): $50 \Omega \text{ cm}$
 - Buon Isolante: $10^{15} \Omega \text{ cm}$
- Questa proprietà deriva dalla loro struttura interna. Silicio e Germanio, i due semiconduttori più usati, sono atomi tetraivalenti: hanno cioè **quattro elettroni nello strato più esterno** dell'atomo (e quindi più facili da staccare dall'atomo)

Si

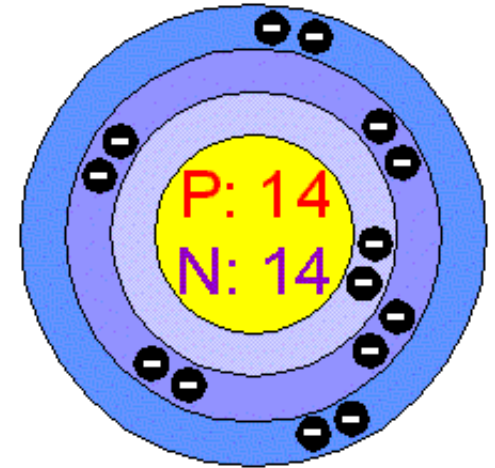


Ge

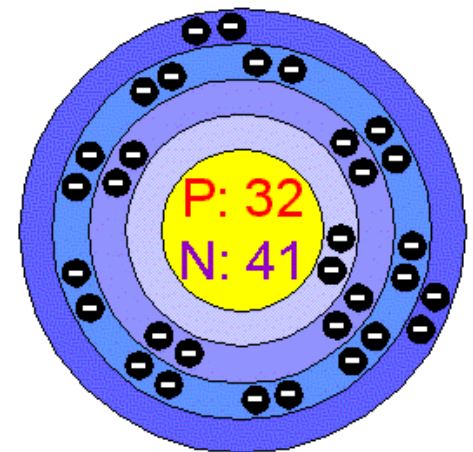


Conduzione elettrica nei semiconduttori (cenni)

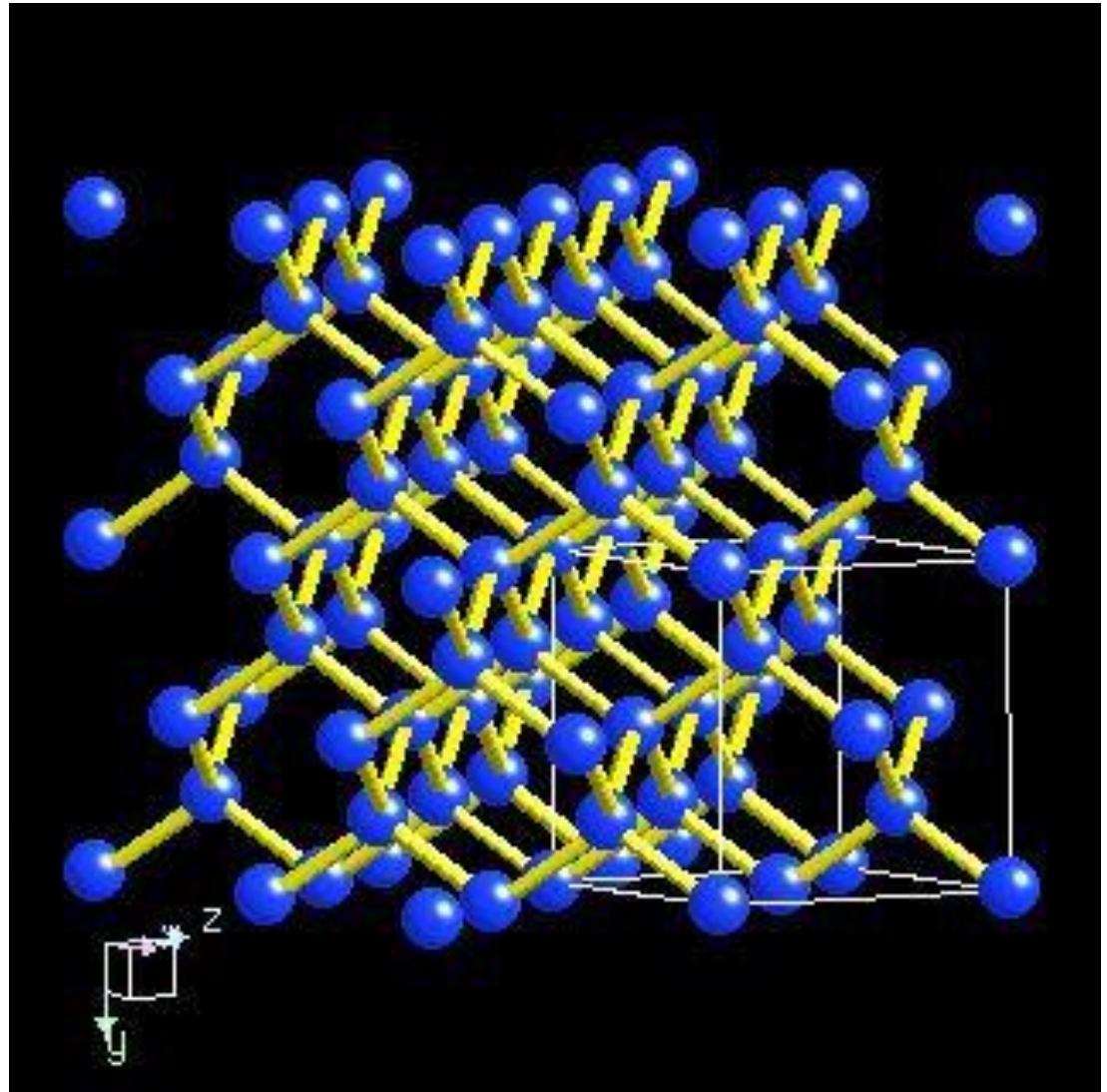- Allo stato solido un **cristallo** di Si o Ge ha tutti gli atomi organizzati in un reticolo 3D ordinato, tenuto insieme da **legami covalenti**.
- In tale legame due atomi condividono ciascuno un elettrone di valenza, in una configurazione energeticamente conveniente, detta legame covalente.




Conduzione elettrica nei semiconduttori (cenni)

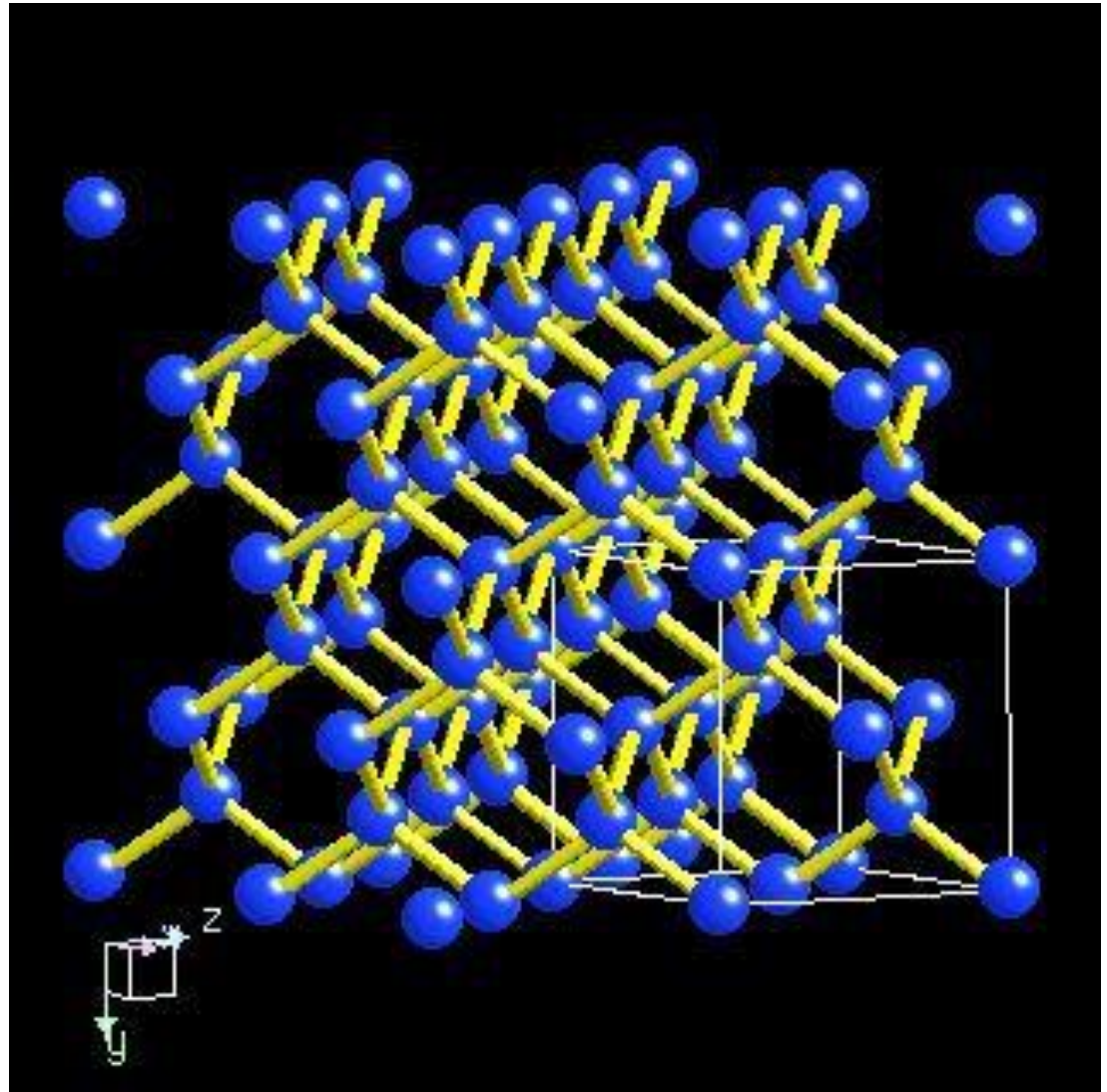- Nel reticolo del Silicio la struttura è tale che tutti e 4 gli elettroni di valenza sono utilizzati nei legami tra l'atomo considerato e quelli circostanti.



Conduzione elettrica nei semiconduttori (cenni)

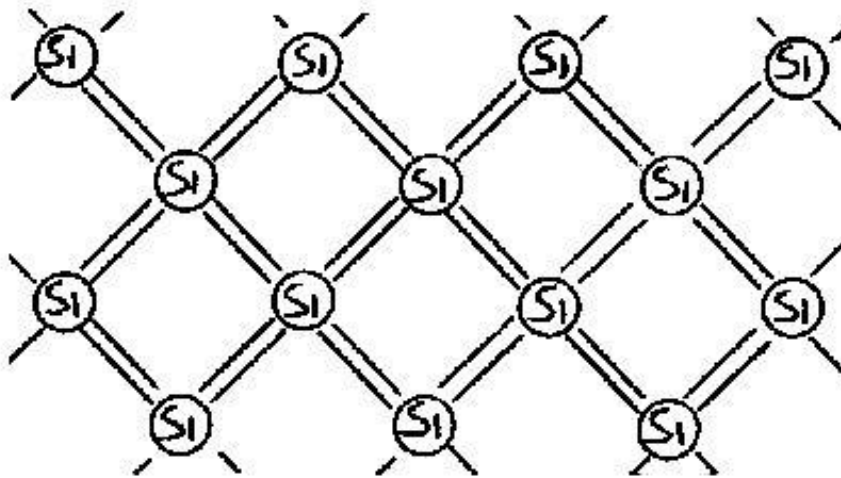
- In queste condizioni sono disponibili per condurre corrente elettrica solo gli elettroni che per **agitazione termica** si staccano dalla loro coppia di atomi di appartenenza, lasciando una lacuna.



Rappresentazione in piano

Conduzione elettrica nei semiconduttori (cenni)


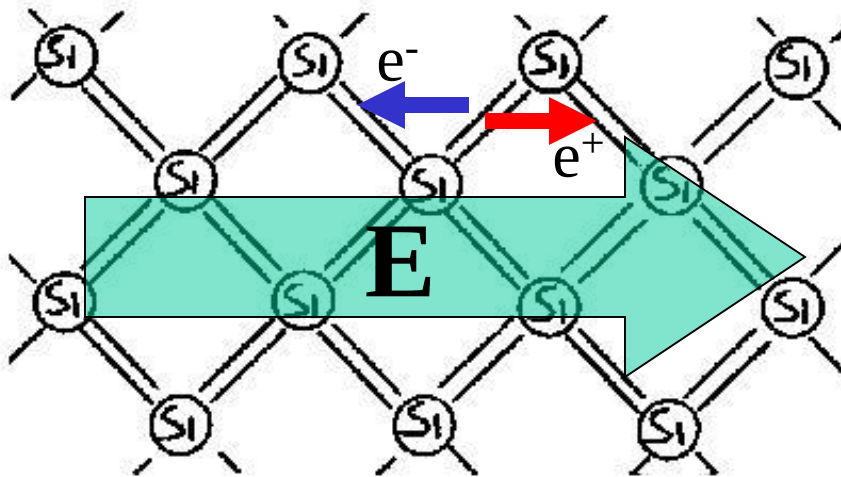
- Se sottoposti ad un campo elettrico, sia l'elettrone che la lacuna staccatisi si possono spostare nel cristallo, formando una corrente che viene detta intrinseca.



Rappresentazione in piano

Conduzione elettrica nei semiconduttori (cenni)

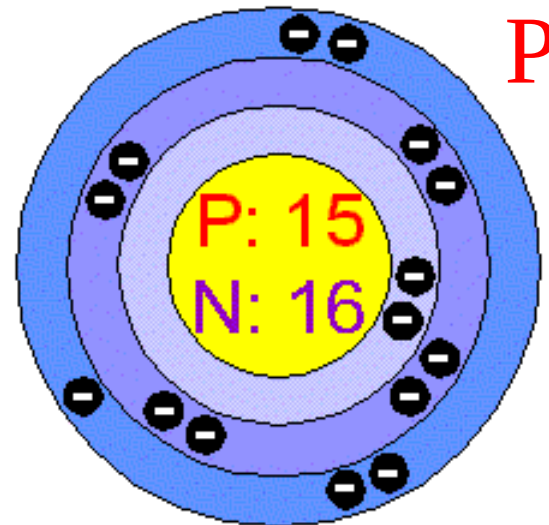
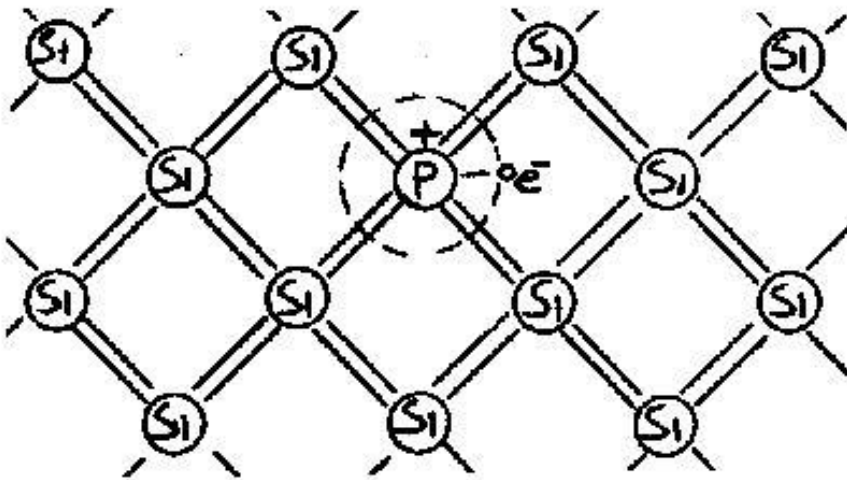
- La conducibilità del cristallo semiconduttore può essere variata introducendo delle impurezze (**drogaggio**).
- Ad esempio sostituendo atomi di Si con atomi di P, che è pentavalente. Avanza un **elettro**ne, che resta debolmente legato all' atomo di origine, e facilmente disponibile per la conduzione.



Drogaggio di tipo N



Conduzione elettrica nei semiconduttori (cenni)

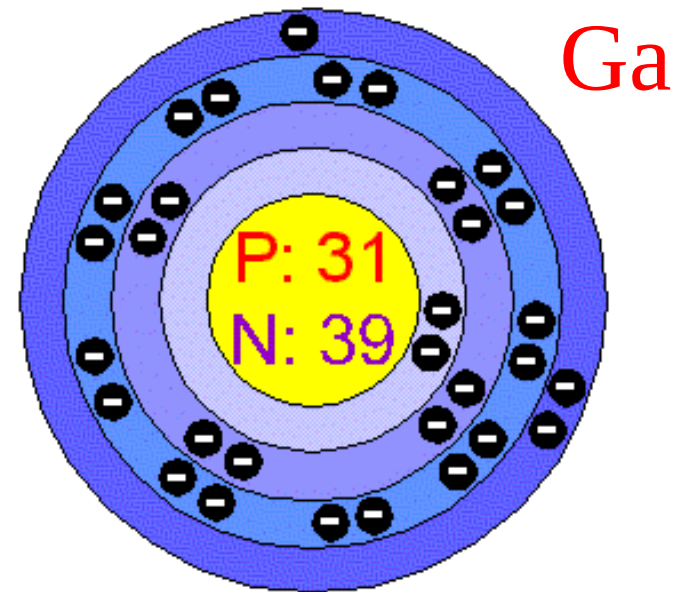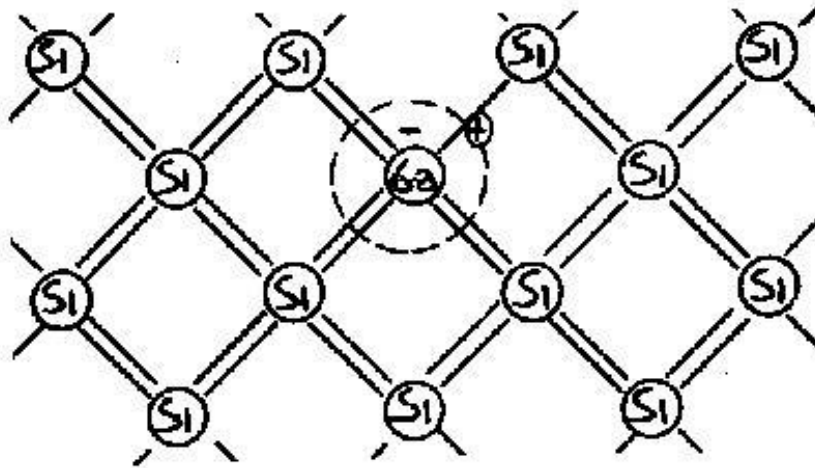- La conducibilità del cristallo semiconduttore può essere variata introducendo delle impurezze (**drogaggio**).
- Oppure sostituendo atomi di Si con atomi di Gallio, che è trivalente. Manca un elettrone, e la **lacuna** resta debolmente legata all' atomo di origine, e facilmente disponibile per la conduzione.




Drogaggio di tipo P

- Nei semiconduttori drogati la conducibilità è maggiore di quella dei semiconduttori puri, anche di un fattore di un centinaio, dipendendo dal drogaggio (tipicamente un atomo di drogante ogni milione di atomi del cristallo, ma le cariche vengono liberate molto più facilmente dall'agitazione termica).
- Quindi ad una certa temperatura ci sono una conduzione minoritaria, intrinseca, ed una maggioritaria dovuta al drogante.
- Nei semiconduttori di **tipo N** la conduzione maggioritaria avviene grazie agli elettroni "in più" forniti dagli atomi del drogante pentavalente (P, An, As).
- Nei semiconduttori di **tipo P** la conduzione maggioritaria avviene grazie alle lacune "in più" create dagli atomi del drogante trivalente (B, Ga, In).

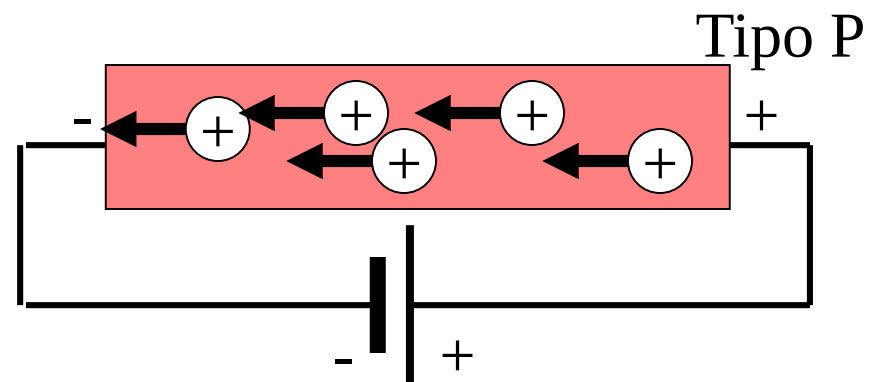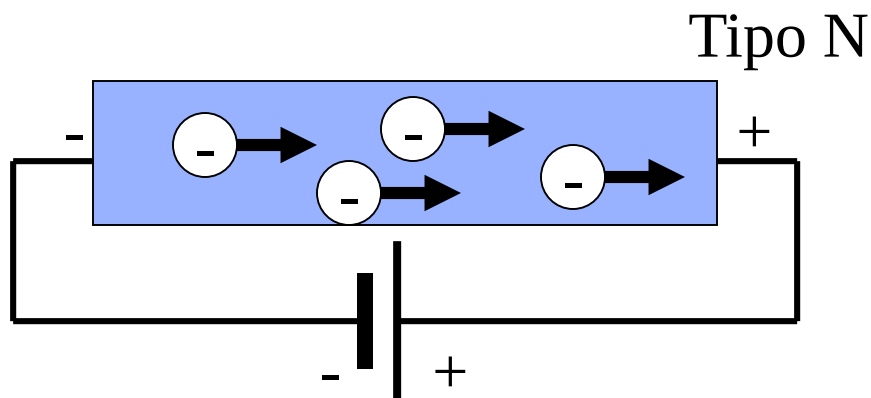


Il diodo a semiconduttore

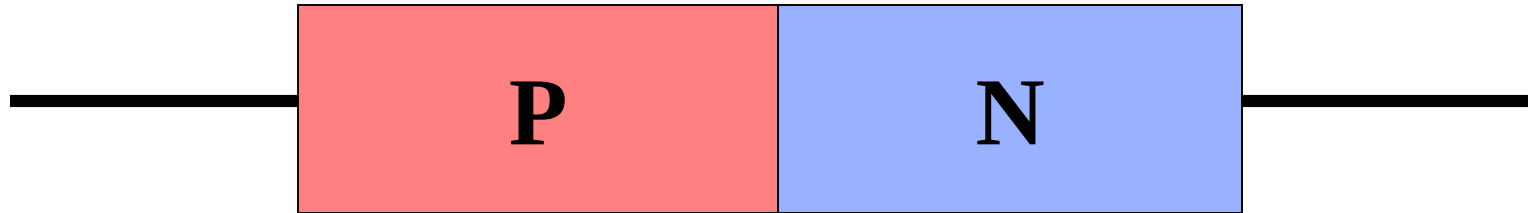- Viene costruito saldando insieme un cristallo di tipo N ed un cristallo di tipo P (**giunzione PN**)




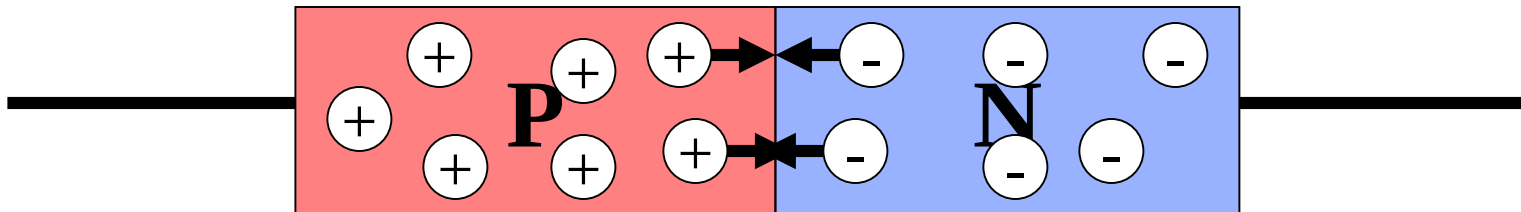- Nella zona di tipo P c'è un eccesso di lacune, che tendono a **diffondere** dentro la zona di tipo N.
- Viceversa, nella zona di tipo N c'è un eccesso di elettroni che tendono a diffondere nella zona di tipo P.




Il diodo a semiconduttore

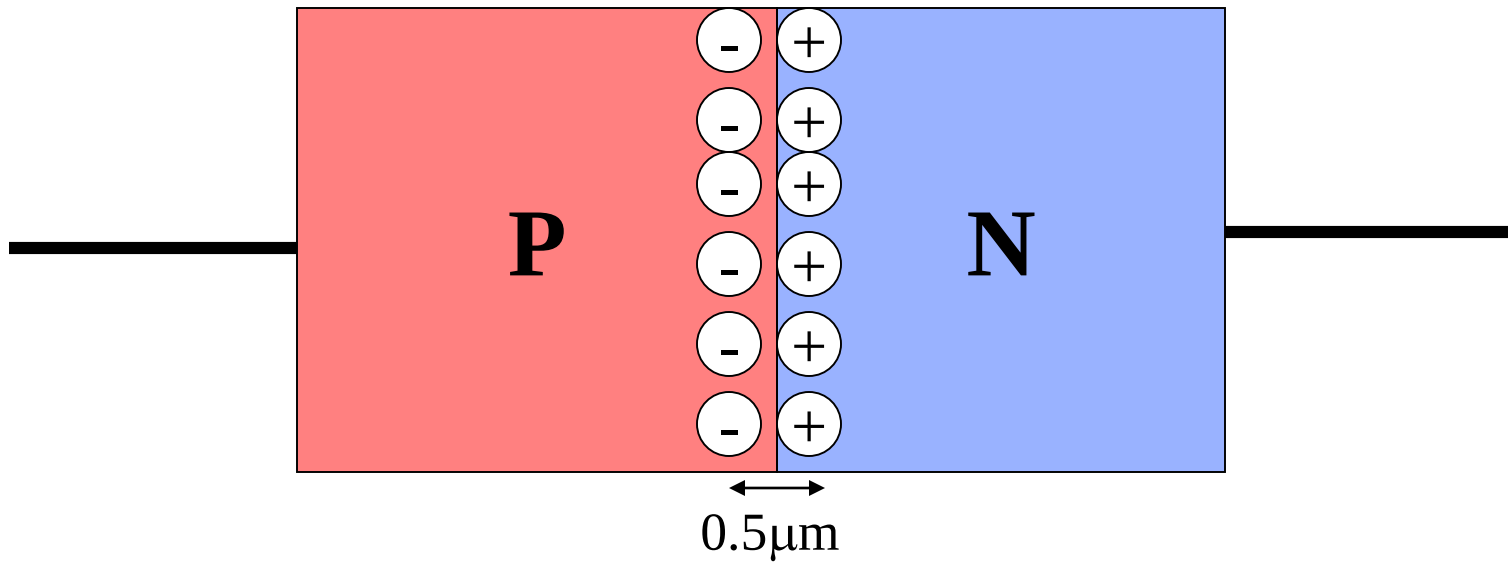- I processi di diffusione non vanno avanti per molto, perchè si forma un **doppio strato** di cariche che genera un campo elettrico, che si oppone ad una ulteriore diffusione.




Il diodo a semiconduttore

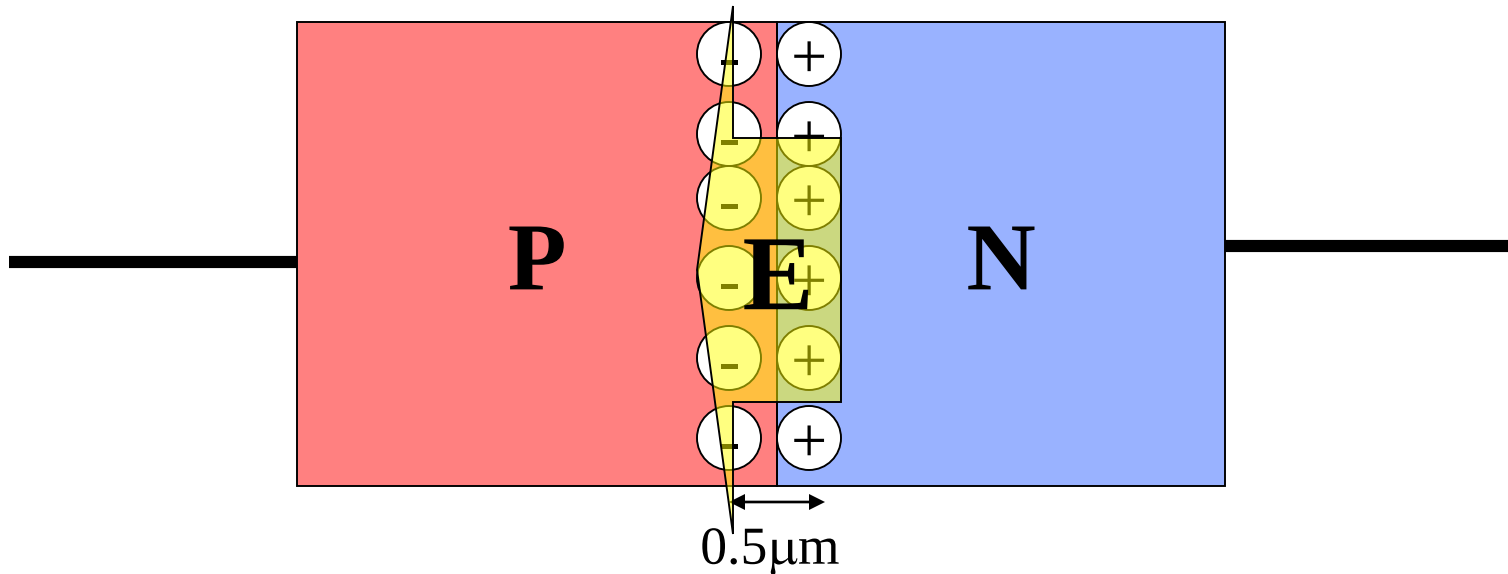- I processi di diffusione non vanno avanti per molto, perchè si forma un **doppio strato** di cariche che genera un campo elettrico, che si oppone ad una ulteriore diffusione.



Il diodo a semiconduttore

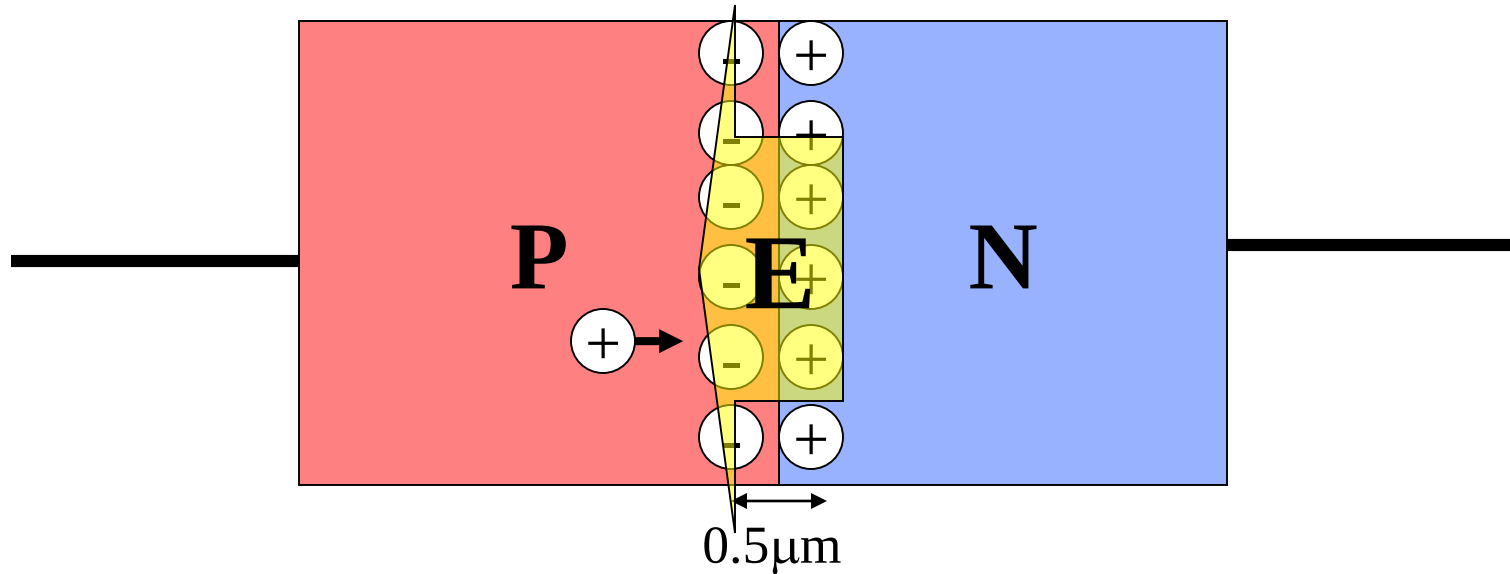
- I processi di diffusione non vanno avanti per molto, perchè si forma un **doppio strato** di cariche che genera un campo elettrico, che si oppone ad una ulteriore diffusione.



- Una lacuna diretta da P a N viene ostacolata perchè trova il campo elettrico avverso E.
- Una (delle poche lacune presenti in N) diretta verso P non viene ostacolata da E.

Il diodo a semiconduttore

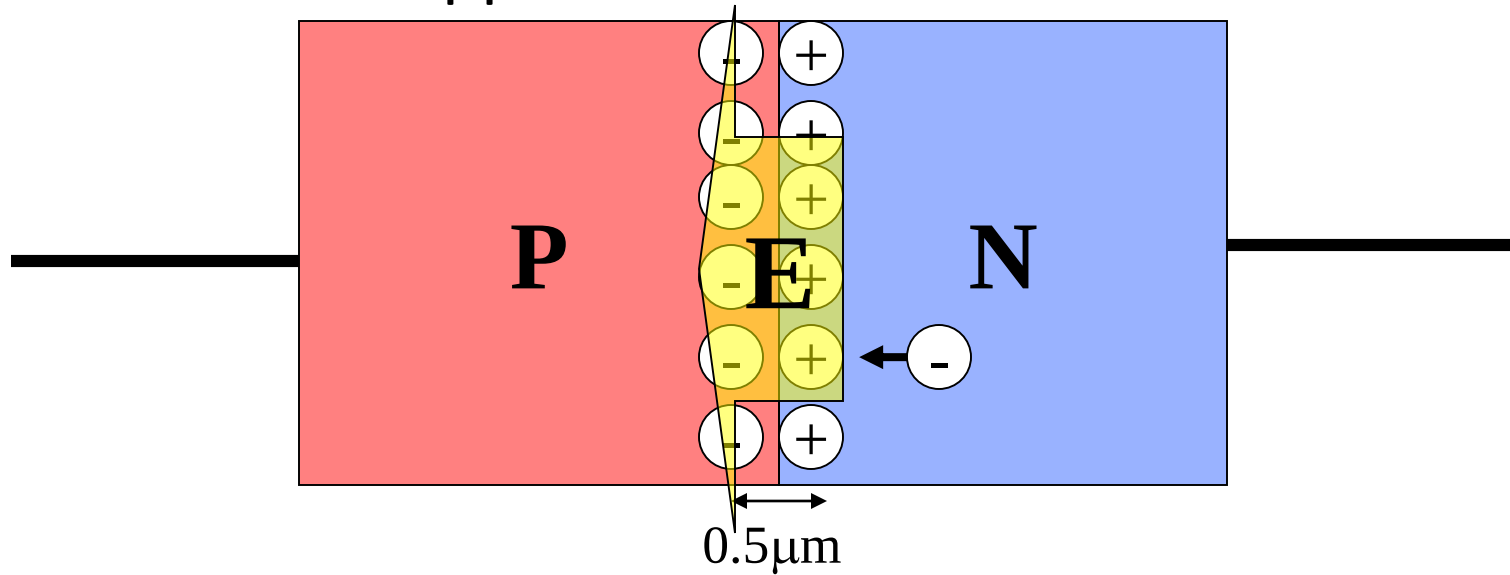
- I processi di diffusione non vanno avanti per molto, perchè si forma un **doppio strato** di cariche che genera un campo elettrico che si oppone ad una ulteriore diffusione.



- Un elettrone diretto da N a P viene ostacolato, perchè trova il campo elettrico E che lo frena.
- Un elettrone (dei pochi presenti in P) diretto verso N non viene ostacolato dalla presenza del campo E.


Il diodo a semiconduttore

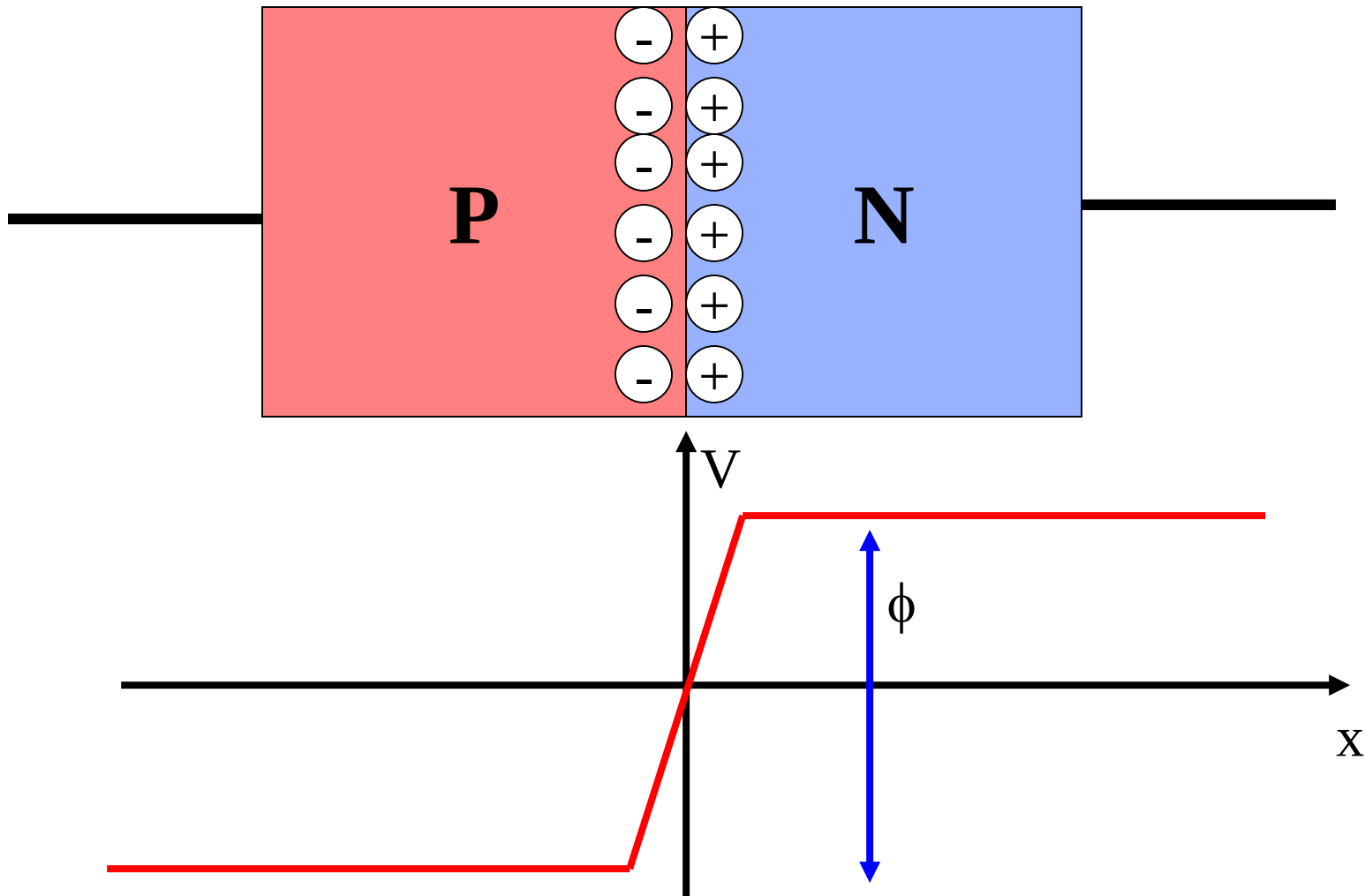- C'è quindi una barriera di potenziale ϕ in corrispondenza della giunzione:



Il diodo a semiconduttore

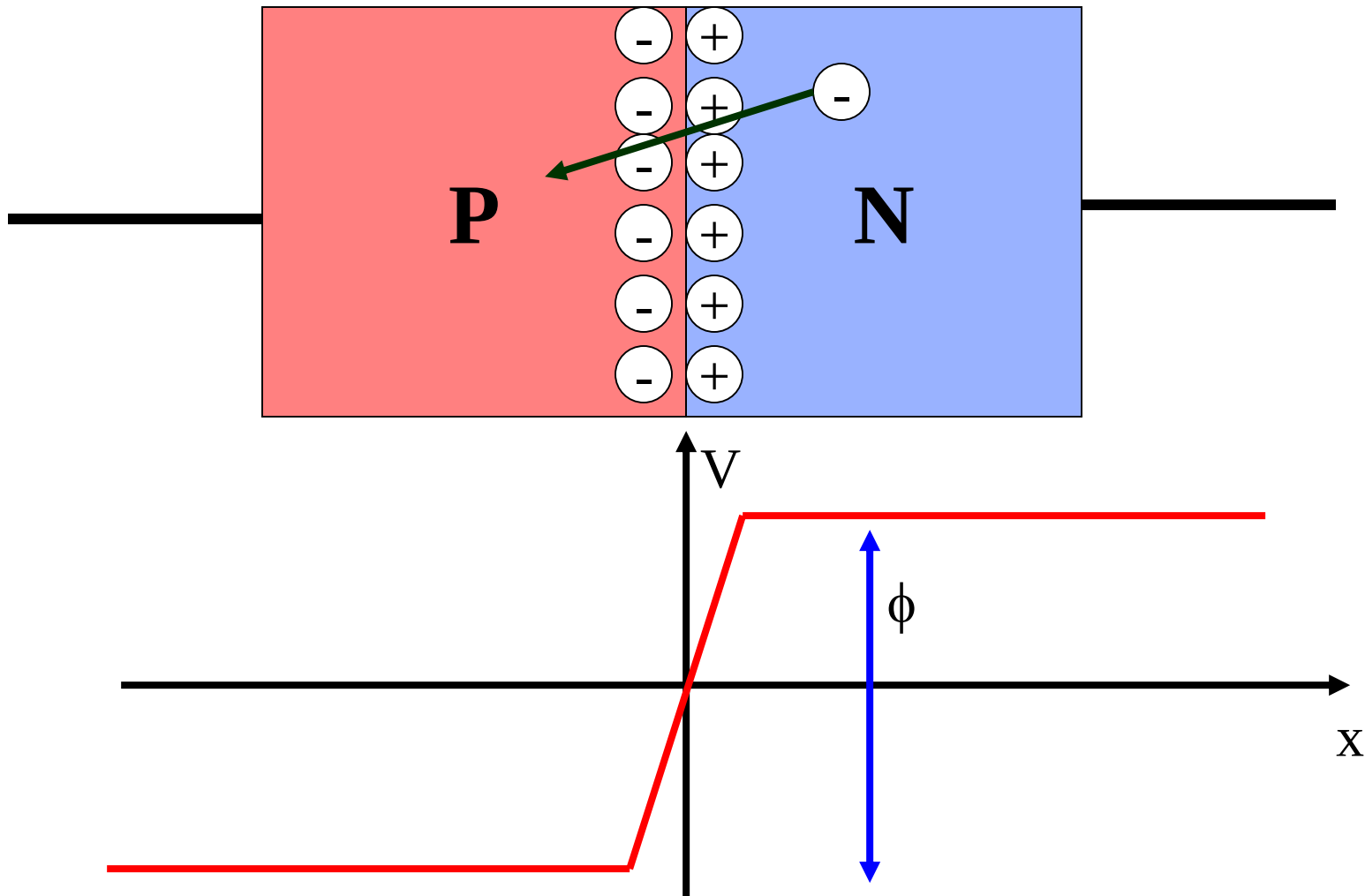- Gli elettroni della zona N possono passare nella zona P solo se hanno una energia maggiore di ϕ



Il diodo a semiconduttore

- Il numero di elettroni con energia tra E ed $E+dE$ è dato dalla statistica di Boltzmann:

$$dN = C e^{-\frac{E}{kT}} dE$$

- Quindi il numero di elettroni con energia maggiore di ϕ sarà:

$$N = \int_{\phi}^{\infty} C e^{-\frac{E}{kT}} dE = C k T e^{-\frac{\phi}{kT}}$$

- Il numero totale di elettroni è $N_T = \int_0^{\infty} C e^{-\frac{E}{kT}} dE = C k T$


- Per cui la probabilità che un elettrone abbia energia $>\phi$ e passi il doppio strato è

$$P = N / N_T = e^{-\frac{\phi}{kT}}$$

- La corrente di elettroni I_{oNP} attraverso il doppio strato sarà proporzionale a tale probabilità.

Il diodo a semiconduttore

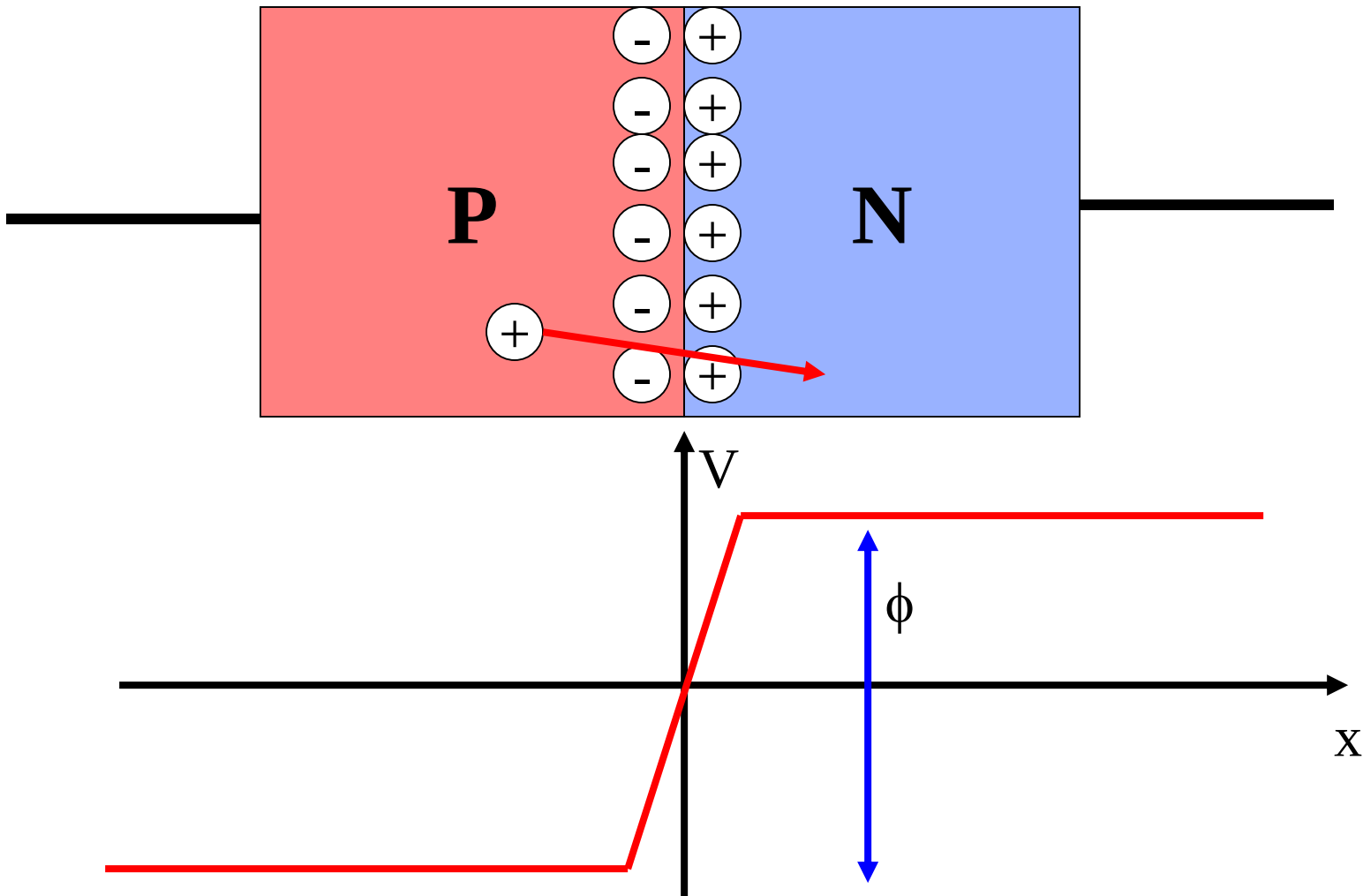
- Ci sarà una analoga corrente di lacune da P a N



Il diodo a semiconduttore


- A regime, le due correnti devono essere uguali ed opposte.
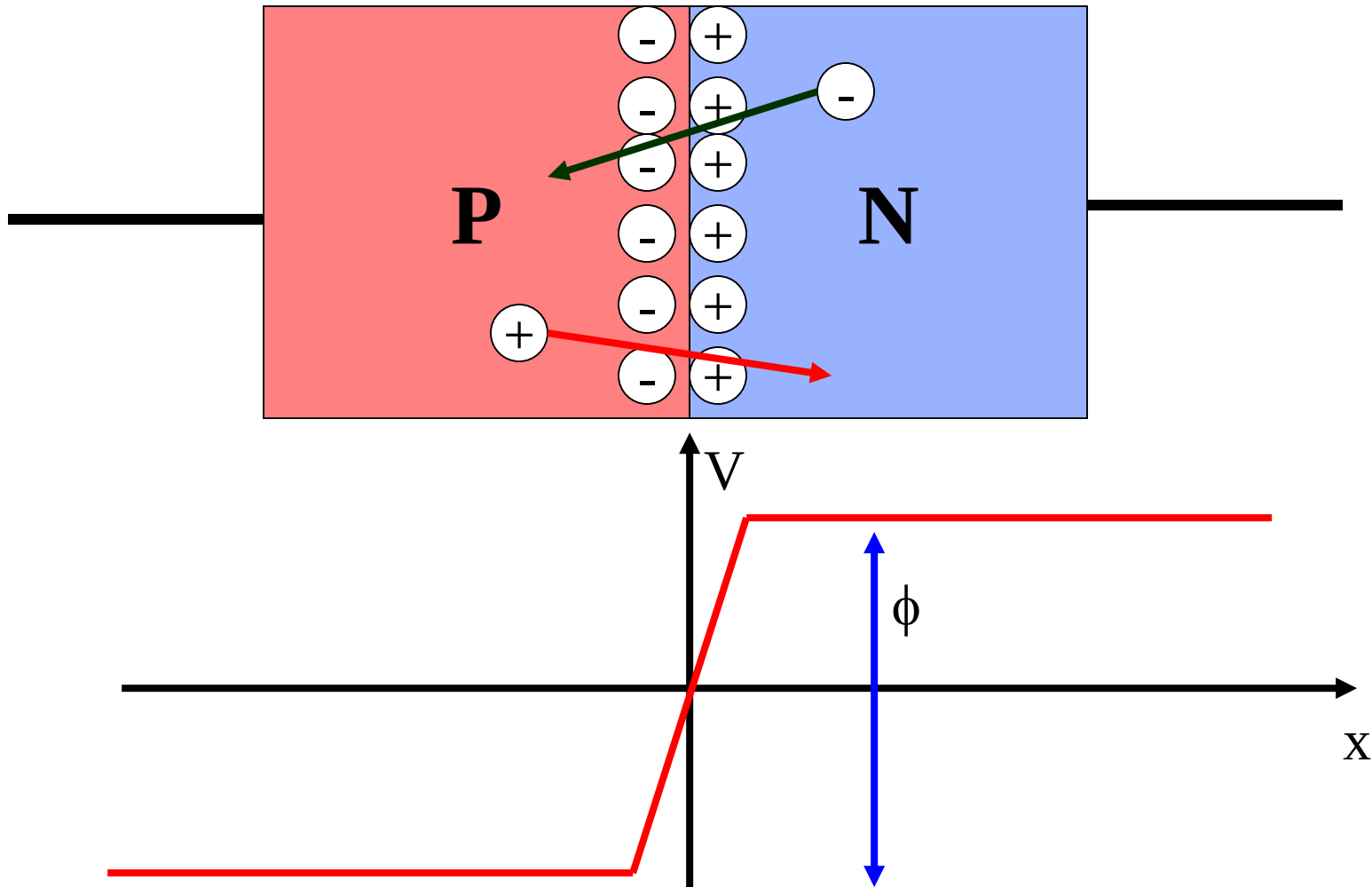
$$I_{oPN} = I_{oNP} = Ae^{-\frac{\phi}{kT}}$$



Polarizzazione diretta del diodo

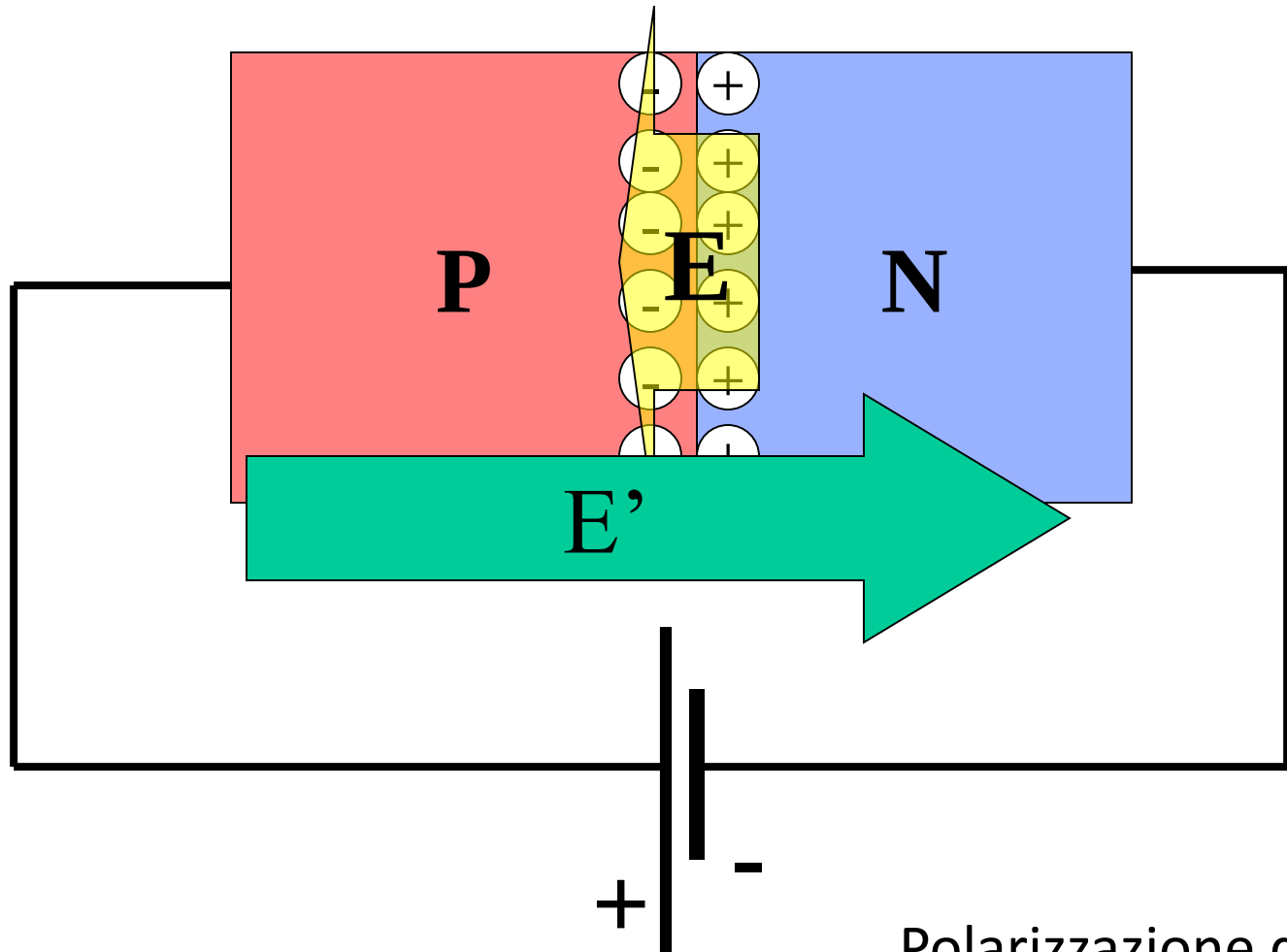- Supponiamo ora di applicare un campo elettrico nella giunzione tramite un generatore di tensione.




Polarizzazione diretta

Polarizzazione diretta del diodo

- La differenza di energia tra P ed N diventa $\phi - e|V|$, e quindi la corrente di elettroni da N a P diventa $I_{NP} = Ae^{-\frac{\phi - e|V|}{kT}}$
- La corrente (minoritaria) di elettroni da P ad N invece rimane la stessa, perchè non era ostacolata dal campo di doppio strato.


$$I_{oPN} = Ae^{-\frac{\phi}{kT}}$$

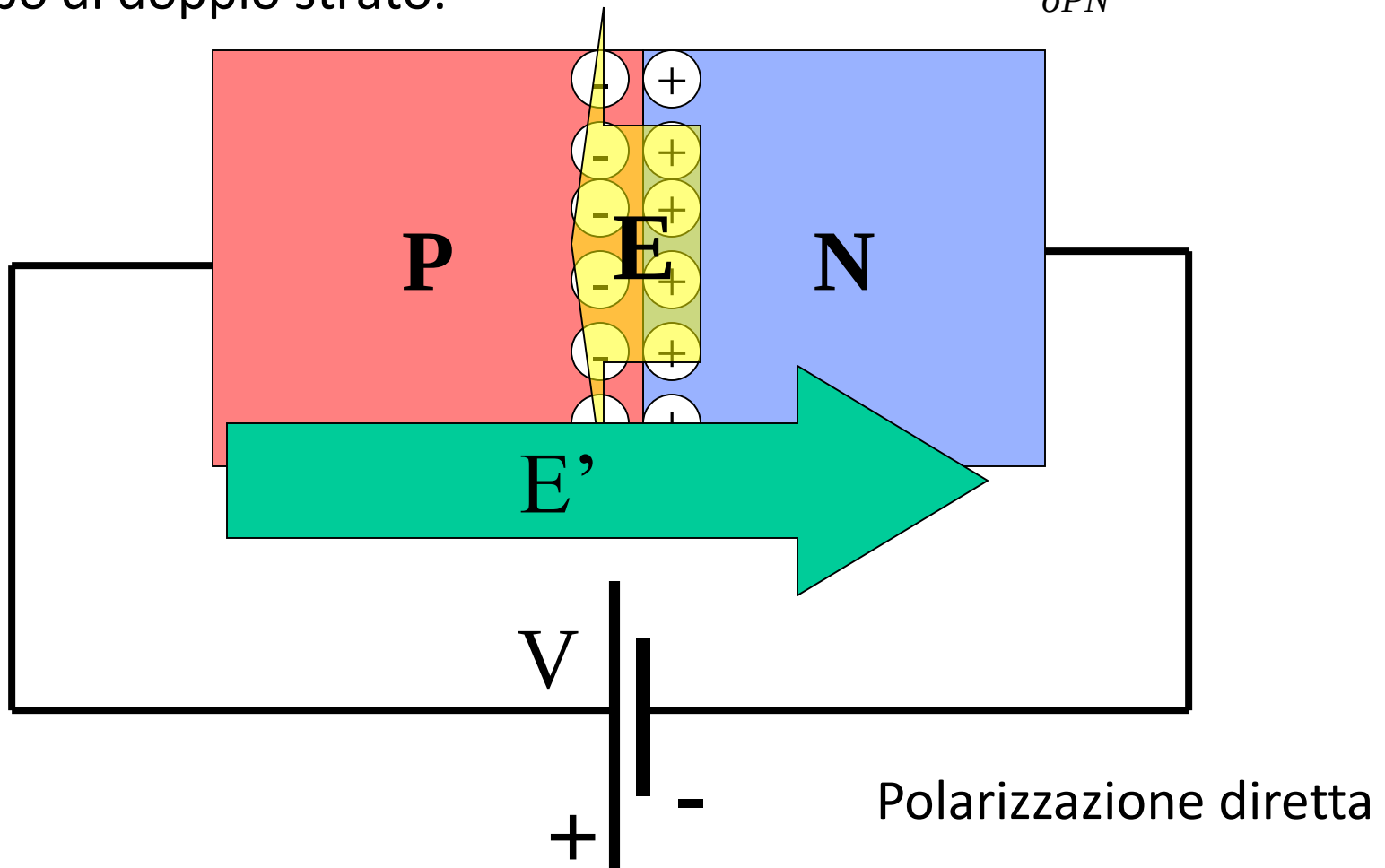

Polarizzazione diretta del diodo


- La corrente di elettroni è quindi:

$$I_{NP} - I_{oPN} = Ae^{-\frac{\phi - e|V|}{kT}} - Ae^{-\frac{\phi}{kT}} = -Ae^{-\frac{\phi}{kT}} \left[1 - e^{\frac{e|V|}{kT}} \right]$$

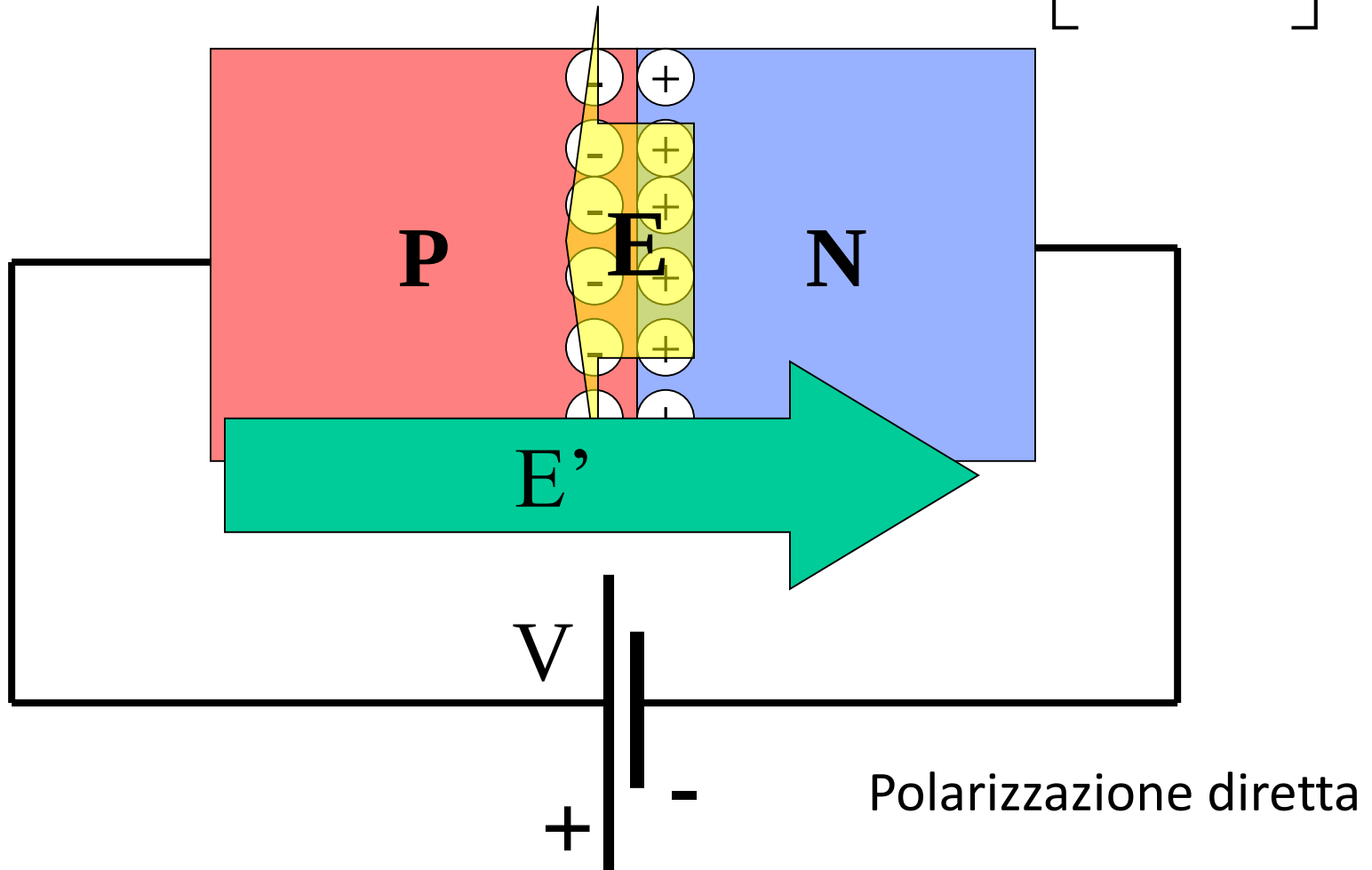


Polarizzazione inversa del diodo

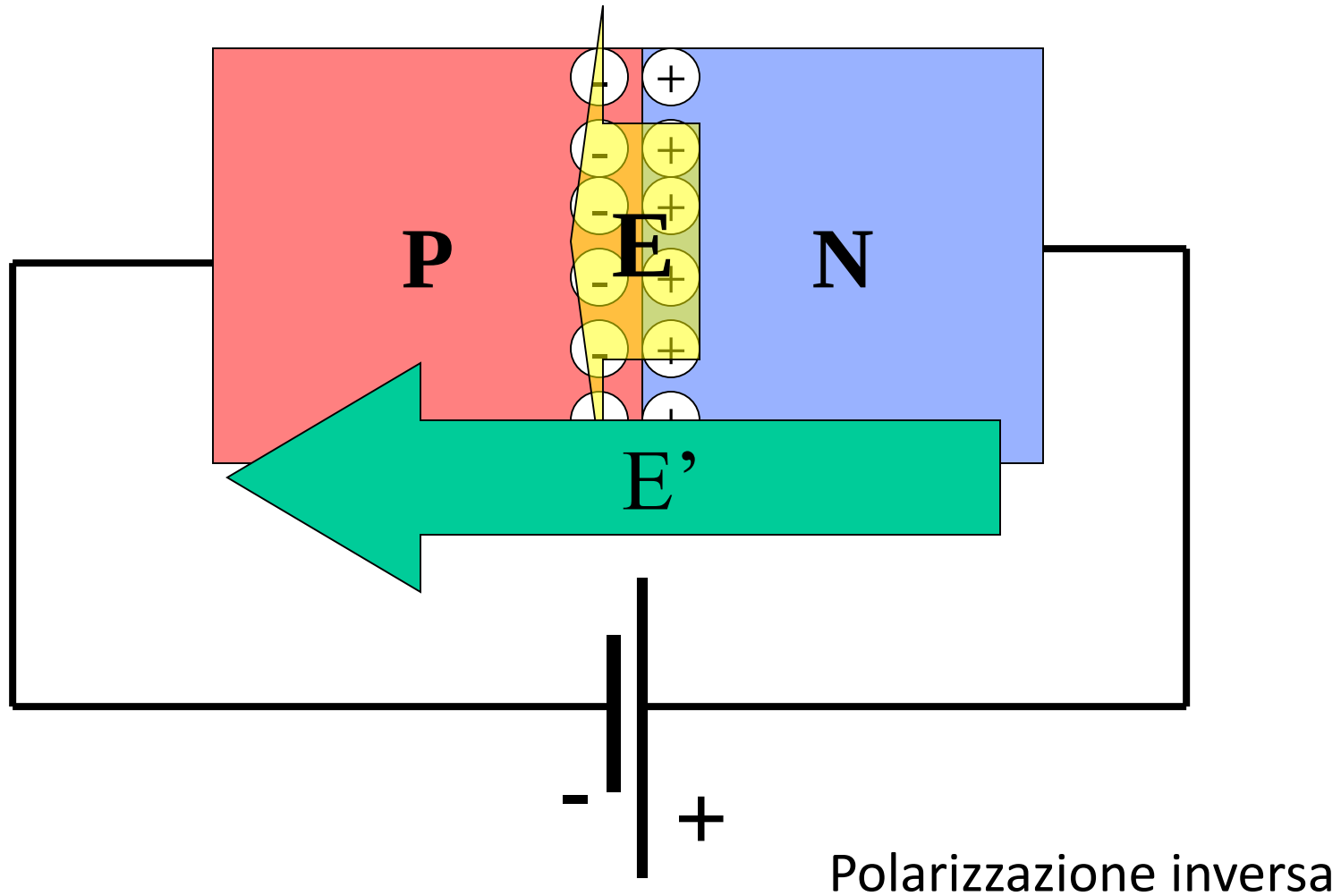- Supponiamo ora di rovesciare il generatore.



Polarizzazione inversa del diodo


- La differenza di energia tra P ed N diventa $\phi + e|V|$, e quindi la corrente di elettroni da N a P diventa $I_{NP} = Ae^{-\frac{\phi + e|V|}{kT}}$
- La corrente (minoritaria) di elettroni da P ad N invece rimane la stessa, perchè non era ostacolata dal campo di doppio strato. $I_{oPN} = Ae^{-\frac{\phi}{kT}}$

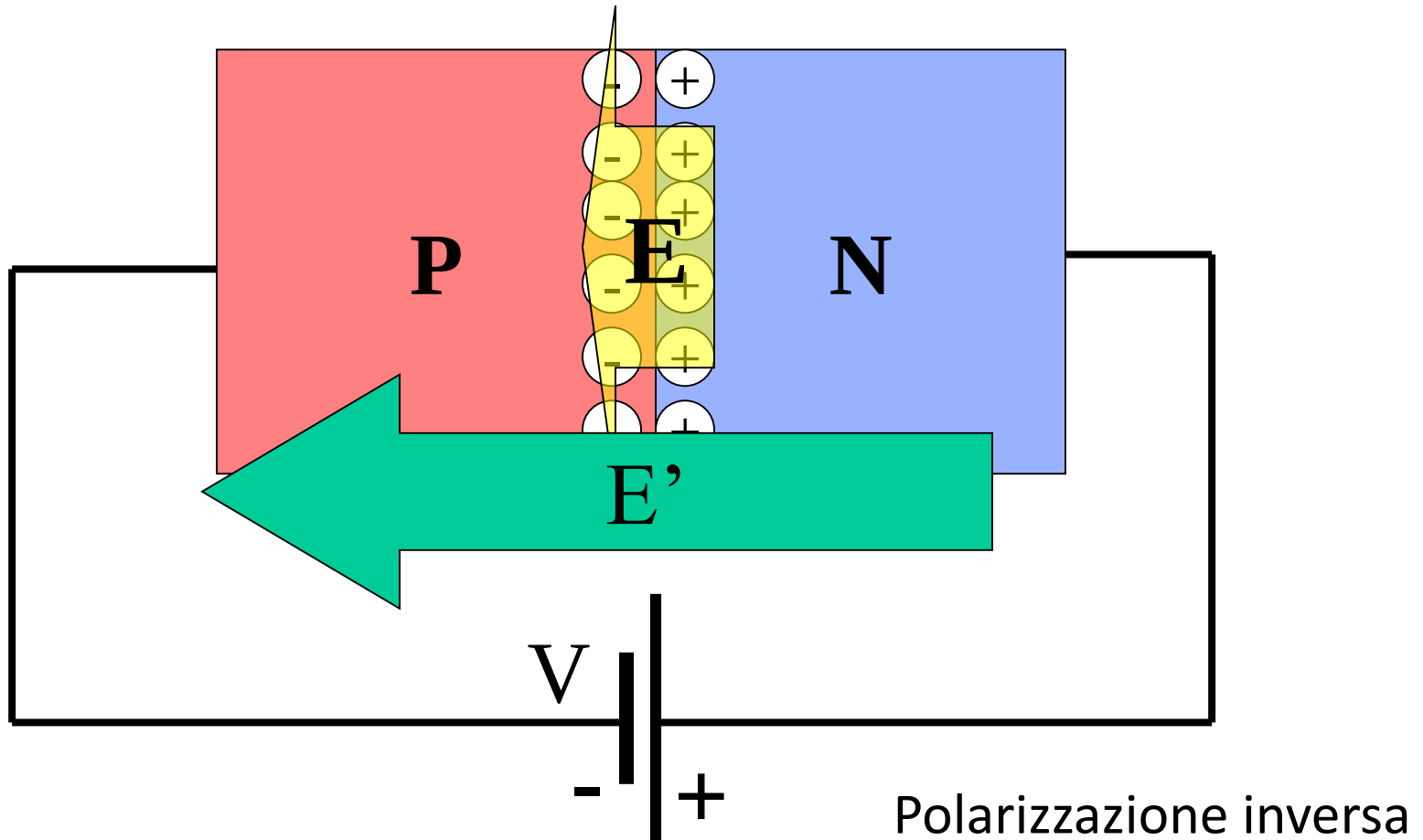

Polarizzazione inversa del diodo

- La corrente di elettroni è quindi:

$$I_{oPN} - I_{NP} = Ae^{-\frac{\phi}{kT}} - Ae^{-\frac{\phi + e|V|}{kT}} = I_o \left[1 - e^{-\frac{e|V|}{kT}} \right]$$

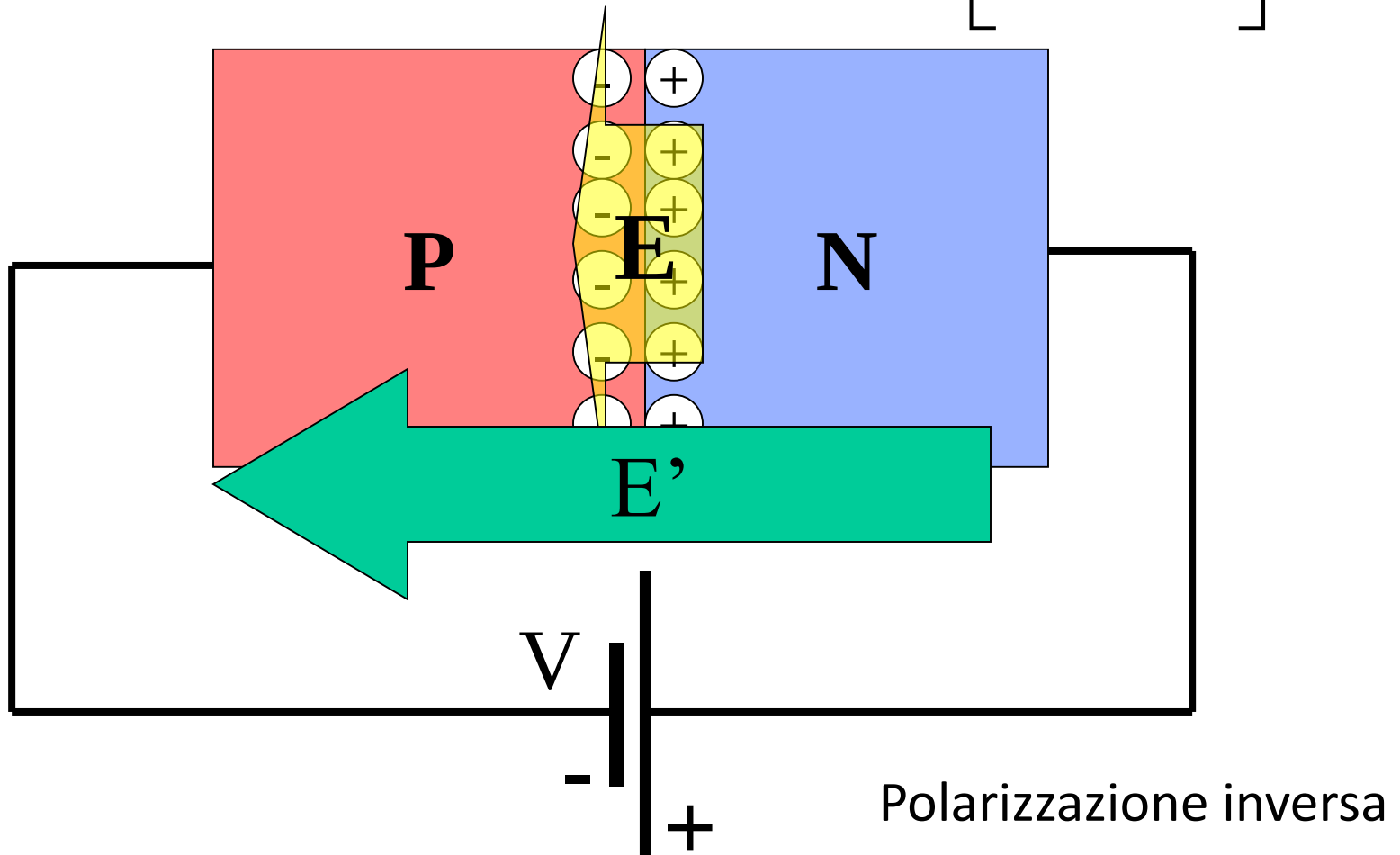

Riassumendo : la corrente elettronica è :

Per polarizzazione diretta:


$$I_{NP} - I_{oPN} = I_o \left[1 - e^{\frac{e|V|}{kT}} \right]$$

Per polarizzazione inversa:


$$I_{oPN} - I_{NP} = I_o \left[1 - e^{-\frac{e|V|}{kT}} \right]$$

Quindi la corrente convenzionale è :
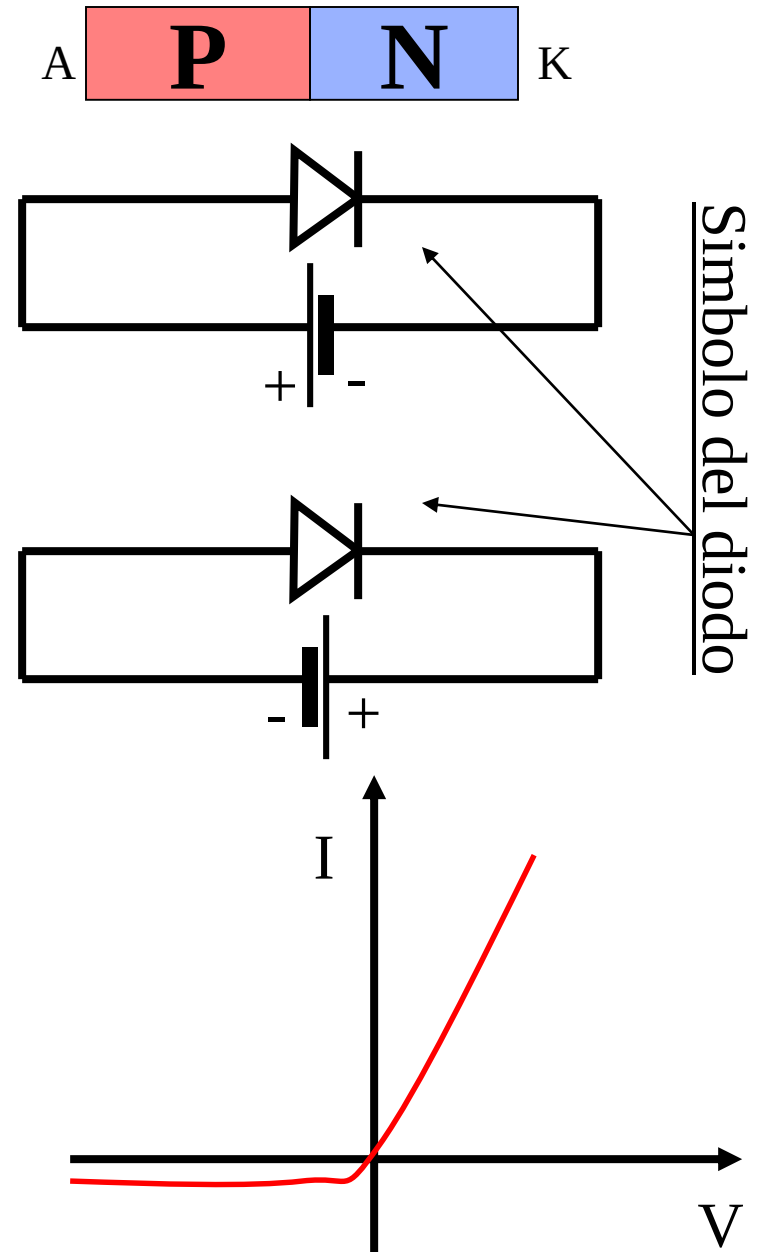
$$I = I_o \left[e^{\frac{eV}{kT}} - 1 \right]$$



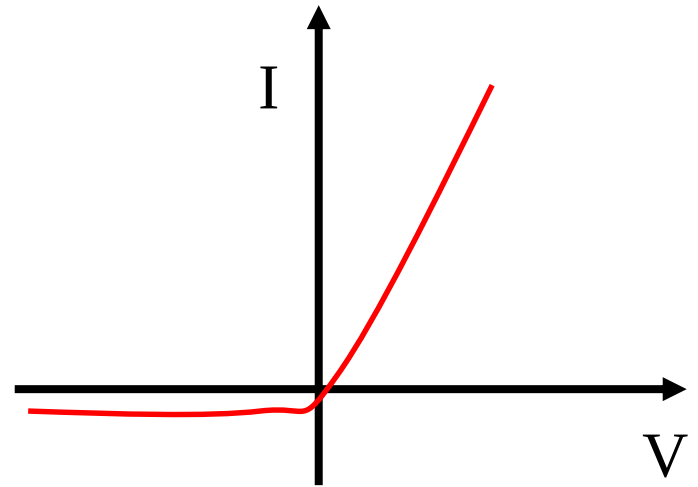
$$I = I_o \left[e^{\frac{eV}{kT}} - 1 \right]$$



- Il diodo si comporta approssimativamente come una resistenza molto alta per polarizzazione inversa, e come una resistenza bassa per polarizzazione diretta.
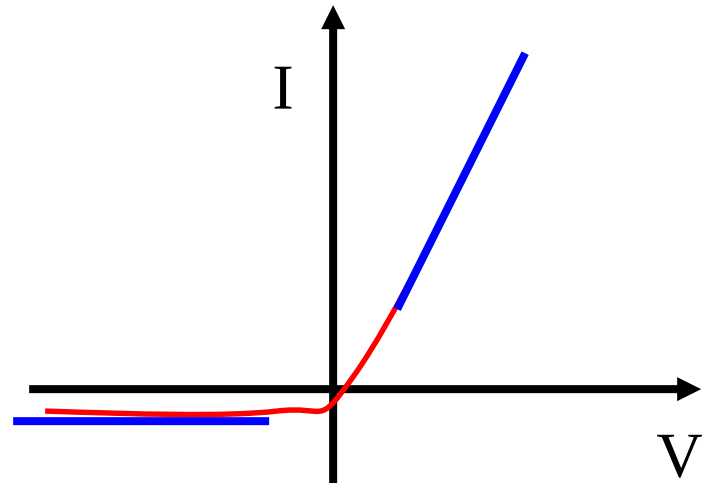
$$R_{eq} = \frac{dV}{dI} = \frac{1}{\frac{dI}{dV}}$$



Misura della caratteristica V-I del diodo



- La caratteristica $V(I)$ è non lineare
- La si può visualizzare sull' oscilloscopio:
- Si deve ricordare in generale di:
- Misurare sempre i valori dei componenti scelti utilizzando il ponte d'impedenze ed il multimetro a disposizione in laboratorio. Nel caso del diodo controllare la sigla (1N4148) stampata sull'involucro ed eventualmente consultare le specifiche tecniche del costruttore.
- Nell'effettuare le connessioni ricordarsi che i terminali "ground" dei due canali dell'oscilloscopio sono connessi internamente. Quindi i 2 coccodrilli neri vanno connessi nello stesso punto tra r e diodo.
- Questo è il motivo per cui userete un trasformatore al posto del generatore di segnali.
- Ricordarsi di far scorrere una corrente non superiore a quella consigliata dal costruttore (diodo polarizzato direttamente).
- $V/R < 10\text{mA}$...

Componenti lineari

- Finora abbiamo studiato circuiti con componenti lineari, in cui la tensione e la corrente sono legate da operatori lineari (moltiplicazione nel resistore, integrazione nel condensatore, derivazione nell' induttore)
- Tra poco studieremo un componente non-lineare, ma prima vogliamo studiare un ulteriore componente lineare, il **trasformatore**, che ci sarà utile in futuro.



Il trasformatore

- Due avvolgimenti di conduttore (primario e secondario) sono avvolti intorno ad uno stesso nucleo ferromagnetico ad alta permeabilità μ , come in figura.
- La corrente alternata circolante nell'avvolgimento primario induce nel nucleo un flusso magnetico alternato che varia con la stessa fase della corrente.
- Le linee di forza sono chiuse, e siccome μ è così alto, sono sostanzialmente obbligate a rimanere nel nucleo. Quindi lo stesso flusso concatenato con il primario è anche concatenato con il secondario.

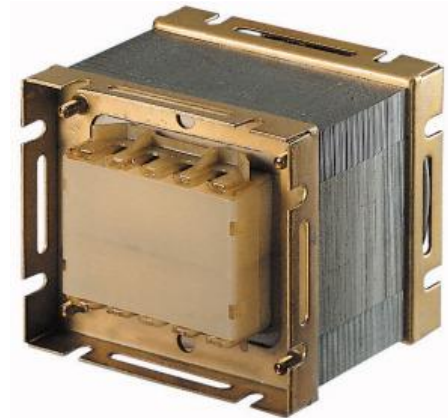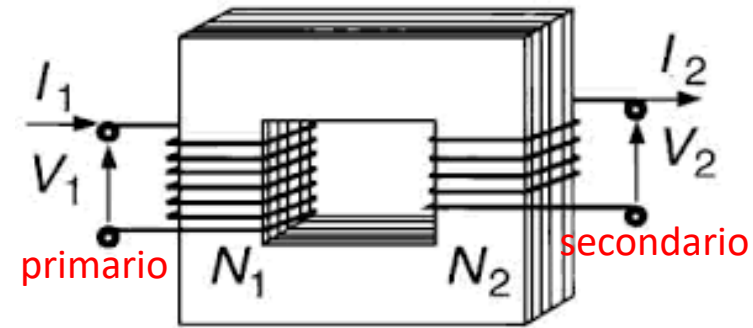

Il trasformatore

- Una corrente variabile I_1 nel primario, oltre a generare una forza elettromotrice E_1 nel circuito primario per la legge di Faraday Neumann Lenz, genera una forza elettromotrice indotta E_2 anche nel secondario, a causa della mutua induzione tra i due circuiti mediata dal nucleo magnetico. E quindi genera una corrente I_2 se il circuito secondario è chiuso su un carico.
- Simmetricamente, la corrente I_2 indurrà, a causa della mutua induzione, una forza elettromotrice nel circuito primario, oltre alla forza elettromotrice nel secondario.
- Quindi le equazioni delle due maglie si scriveranno:

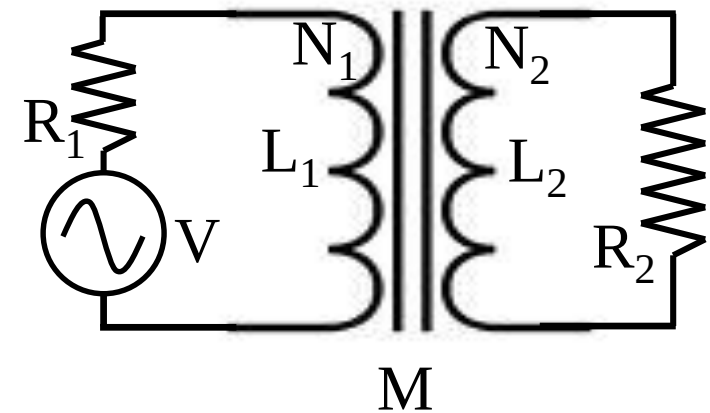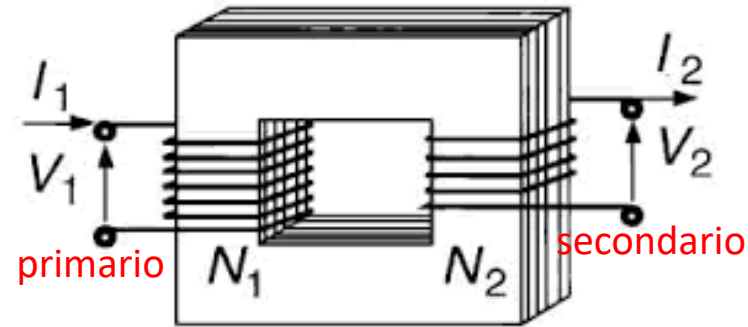

$$\begin{cases} V - L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} = R_1 I_1 \\ -L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt} = R_2 I_2 \end{cases}$$



Il trasformatore

- Ricaviamo ora L_1 , L_2 e M nell'ipotesi che non ci sia flusso disperso.
- Considerando un sistema con il solo primario, dall'equazione di Maxwell per il campo magnetico H , applicata ad un percorso chiuso nel nucleo, si ottiene :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = i_{conc} \rightarrow H_1 \ell = N_1 I_1$$

- E quindi $B_1 = \mu H_1 = \mu N_1 I_1 / \ell$
- Da cui il flusso $\Phi_1(B_1) = N_1 B_1 S = \mu N_1^2 I_1 S / \ell$
- D'altra parte per definizione $\Phi(B) = LI$
- E quindi $L_1 = \mu N_1^2 S / \ell$
- Analogamente, considerando solo il secondario, si ottiene $L_2 = \mu N_2^2 S / \ell$
- Per ottenere M si deve considerare la presenza simultanea dei due circuiti:
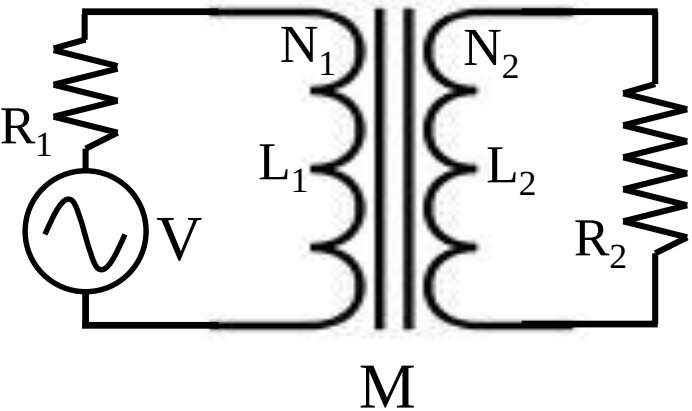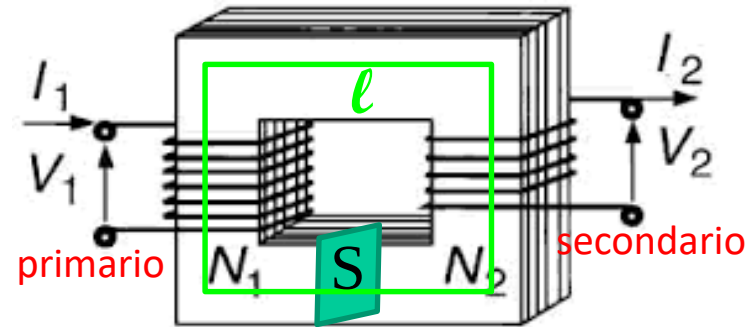
$$\Phi_2(B_1) = N_2 S B_1 = N_2 S \mu N_1 I_1 / \ell$$





- Per definizione $\Phi_2(B_1) = M I_1$
- e quindi $M = \frac{\mu S}{\ell} N_1 N_2$
- Si noti che $M^2 = L_1 L_2$

Il trasformatore

- Anche senza integrare il sistema di equazioni
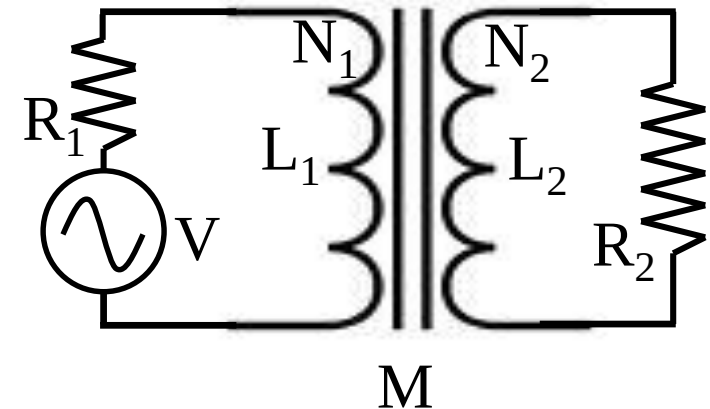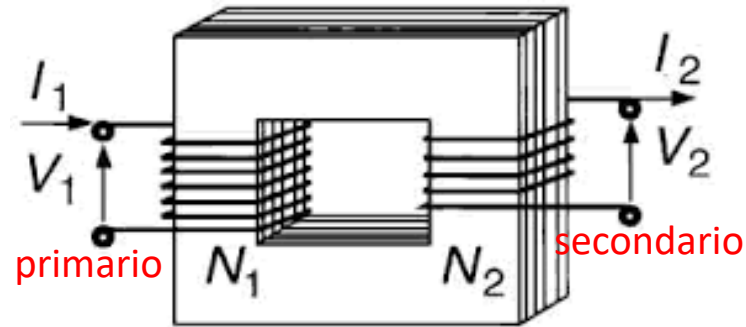
$$\begin{cases} V - L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} = R_1 I_1 \\ -L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt} = R_2 I_2 \end{cases}$$
- si può ricavare la proprietà più importante del trasformatore. Infatti indicando con E_1 ed E_2 le forze elettromotrici ai capi dei due avvolgimenti, si ha:



$$\begin{aligned} \frac{E_1}{E_2} &= \frac{V - R_1 I_1}{R_2 I_2} = \frac{L_1 \dot{I}_1 - M \dot{I}_2}{-L_2 \dot{I}_2 + M \dot{I}_1} = \\ &= \frac{(\mu S N_1^2 / \ell) \dot{I}_1 - (\mu S N_1 N_2 / \ell) \dot{I}_2}{-(\mu S N_2^2 / \ell) \dot{I}_2 + (\mu S N_1 N_2 / \ell) \dot{I}_1} = \\ &= \left[\frac{N_1}{N_2} \right] \left[\frac{(\mu S N_1 / \ell) \dot{I}_1 - (\mu S N_2 / \ell) \dot{I}_2}{-(\mu S N_2 / \ell) \dot{I}_2 + (\mu S N_1 / \ell) \dot{I}_1} \right] = \frac{N_1}{N_2} \end{aligned}$$





$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Nel trasformatore **ideale** il rapporto tra le tensioni è pari al rapporto tra le spire


Il trasformatore

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$


- Per questa proprietà il trasformatore viene utilizzato nei circuiti di conversione della potenza.
- Ad esempio si può ottenere una bassa tensione a partire dalla tensione di rete a 230V.
- In tal caso si usa un trasformatore con un primario a molte spire ed un secondario a poche spire.
- Nella esperienza con il diodo si userà un trasformatore per ottenere dalla rete una tensione alternata con 6V di ampiezza.

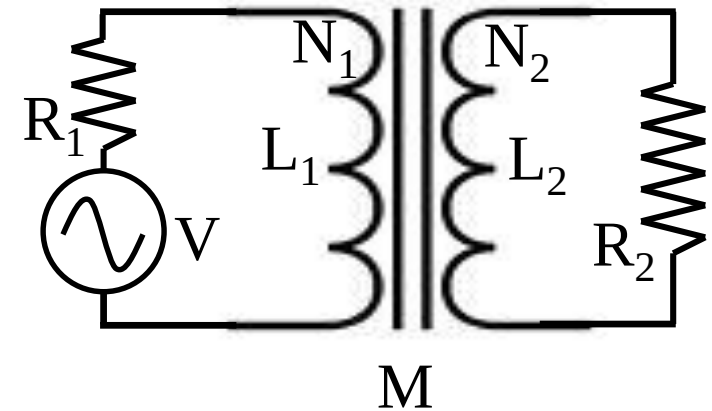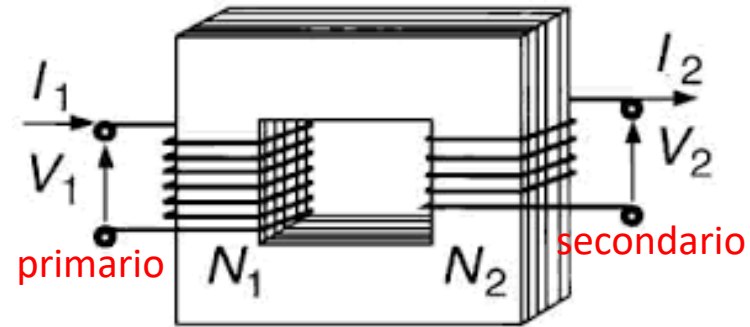

Osc. CH Y: $V_R = Ri_d$

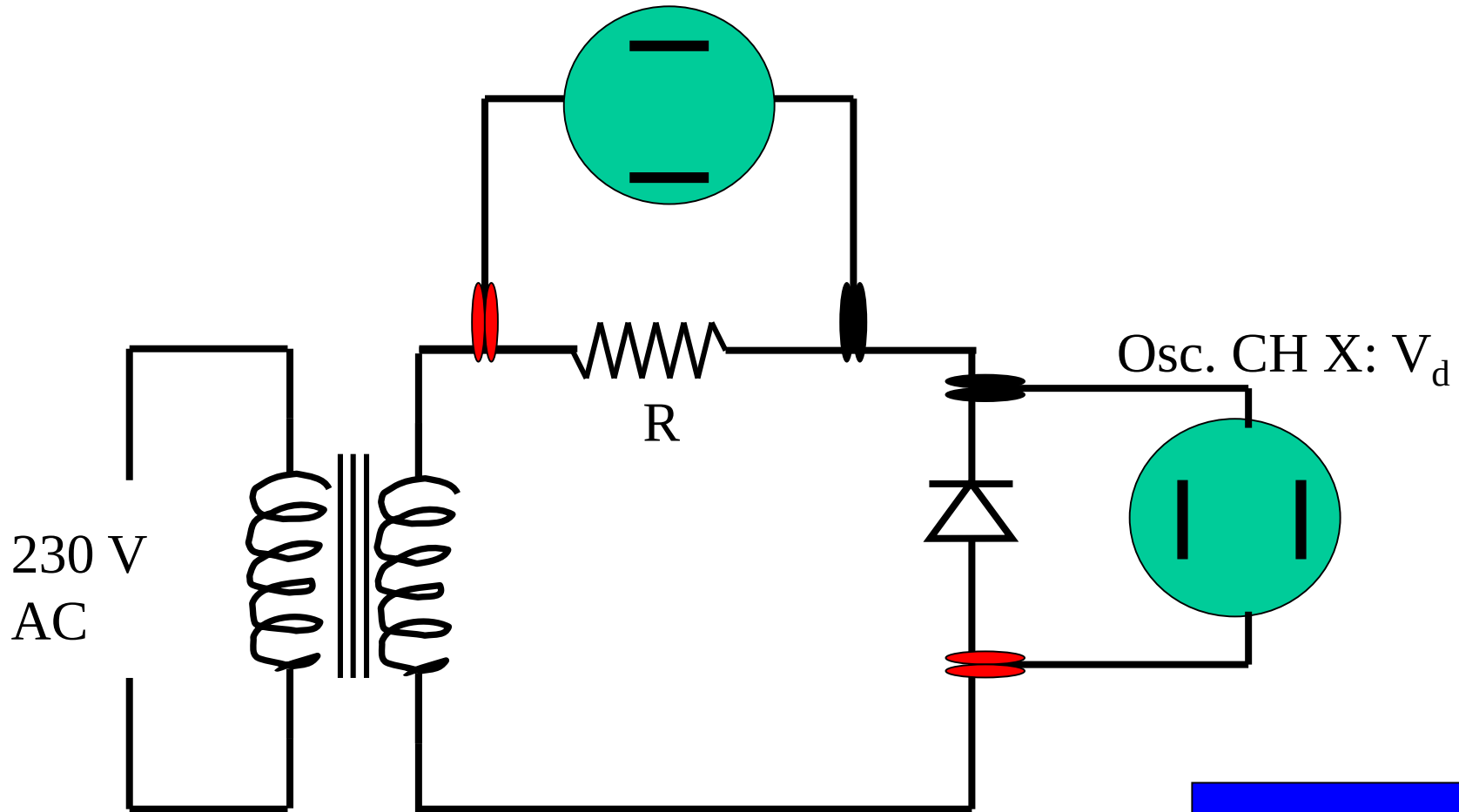


CHY

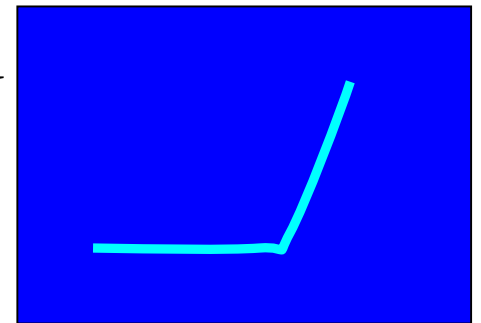

CHX

Applicazioni del diodo

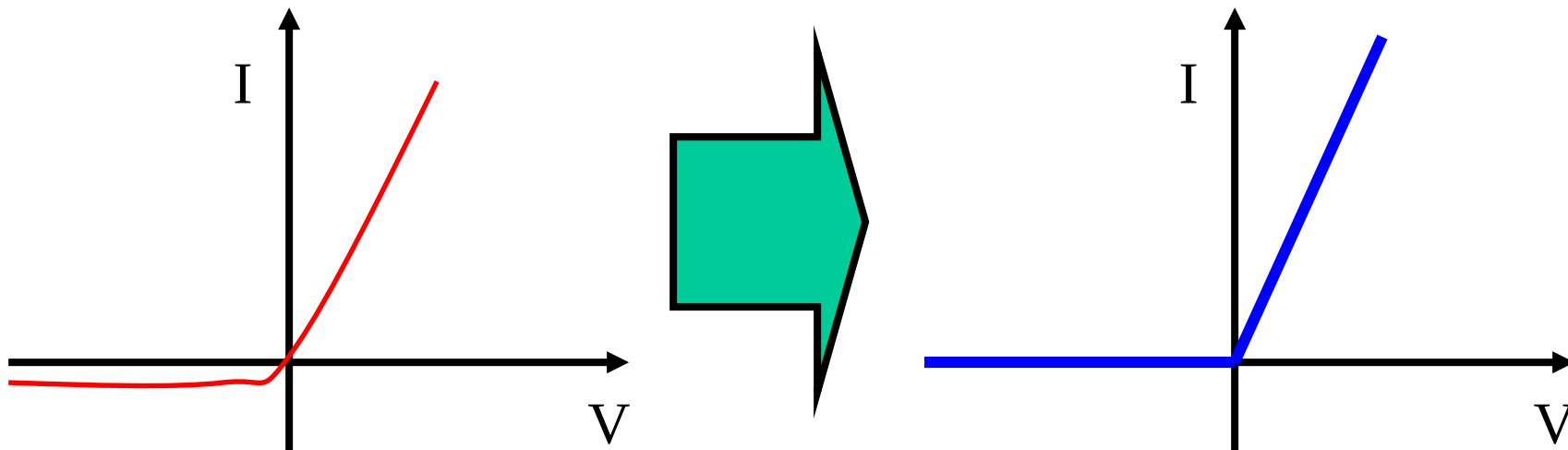- Per molte applicazioni è utilizzabile un modello di diodo in cui R diretta è R_o , e R inversa è infinita:



Log-in

Dalla home page di uniroma1 <https://www.uniroma1.it>

selezionare: **STUDENTI**

Quindi inserire Matricola e Password per accedere all'area personale studente di INFOSTUD.

Home - Studenti

cerca il tuo corso

INFOSTUD 2.0 LOGIN

Matricola

Password

ACCEDI

Pagina 2

Corsi di Laurea → Opinioni studenti → Questionario

INFOSTUD SAPIENZA

ABOUT | PROFILO | IMPOSTAZIONI

ESAMI

ESAMI IN ALTRO CLINICO

CERTIFICATI

PERSONA FORMATIVO

OPINIONI STUDENTI

CONTATTI

1. Nella colonna-menu di sinistra selezionare **OPINIONI STUDENTI**
2. Quindi selezionare **vai al questionario**

INFOSTUD SAPIENZA

Home - Corsi di laurea - Opinioni studenti (OPNS)

OPNS - OPINIONI STUDENTI

vai al questionario

Scelta dell'insegnamento

Viene visualizzato l'elenco degli Insegnamenti/Moduli valutabili dallo Studente, fra cui scegliere il corso da valutare con **Compila ora**

Seleziona un'attività didattica da valutare

Qui di seguito sono elencati gli insegnamenti per cui puoi procedere con la valutazione.

Atto	Insegnamento	Modulo	
1	1020007 ANATOMIA UMANA E CLINICA	1020007_1 Anatomia Umana e Clinica I	Compila ora
2	1020007 ANATOMIA UMANA E CLINICA	1020007_2 Anatomia Umana e Clinica II	Compila ora
3	1020008 BIOLOGIA E GENETICA		Compila ora
4	1020009 CHIMICA E PROCESSIONE BIOCHIMICA		Compila ora
5	1020010 FISICA MEDICA		Compila ora
6	1020011 INFORMATICA MEDICA E INGLESE SCIENTIFICO	1020011_1 INGLESE INFORMATICA	Compila ora
7	1020011 INFORMATICA MEDICA E INGLESE SCIENTIFICO	1020011_2 INFORMATICA	Compila ora
8	1020012 FISIOLOGIA ED EMATOLOGIA		Compila ora
9	1020013 METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE	1020013_1 TEORIA DELLA MEDICINA BIOETICA	Compila ora
10	1020013 METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE	1020013_2 PRINCIPI DI MEDICINA BIOETICA	Compila ora
11	1020013 METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE	1020013_3 PEDAGOGIA GENERALE E SPECIALE	Compila ora
12	1020013 METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE	1020013_4 MEDICINA INTERNA	Compila ora
13	1020013 METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE	1020013_5 STATISTICA MEDICA	Compila ora
14	1020013 METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE	1020013_6 PSICOLOGIA GENERALE	Compila ora

Elenco degli insegnamenti per cui procedere con la valutazione

Nel pannello lo studente visualizza la strutturazione dei corsi in eventuali moduli ed è informato circa le compilazioni già avvenute o avvenute parzialmente per una parte dei moduli in base alle regole di somministrazione.

Compilazione

Selezionando l'Insegnamento/Modulo prescelto, si accede al questionario dichiarando l'assiduità della frequenza al corso:

HOME | Carriera, piani di studio ed esami | Esd

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA - CORSI FREQUENTATI NEL CORRENTE ANNO ACCADEMICO

21201315

Indica la percentuale di frequenza delle lezioni per la materia scelta

☒ Ho frequentato PIÙ della metà delle lezioni previste per questo insegnamento

☐ Ho frequentato MENO della metà delle lezioni previste per questo insegnamento


Annulla

Si procede dunque alla compilazione del questionario. Una volta risposto a tutte le domande proposte la procedura è terminata, e si esce dal sistema.

GRAZIE!


Applicazioni del Diodo

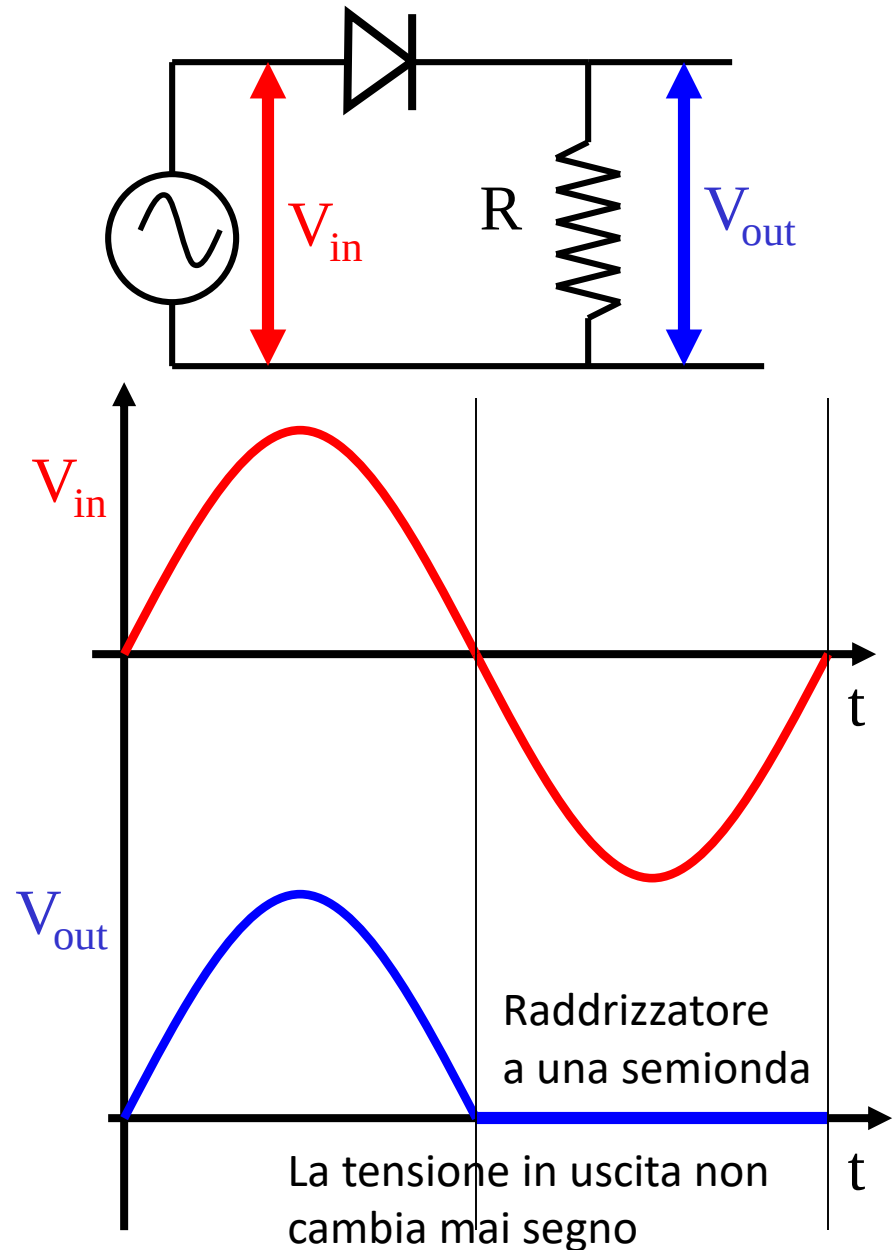- Una delle applicazioni più comuni del diodo è quella di raddrizzatore, in circuiti nei quali si vuole convertire una tensione alternata in una continua.
- Questa applicazione è importante perchè la maggior parte dei circuiti elettronici funziona in corrente continua, ma la distribuzione dell' energia elettrica avviene con corrente alternata per poter far uso dei trasformatori.




Applicazioni del Diodo

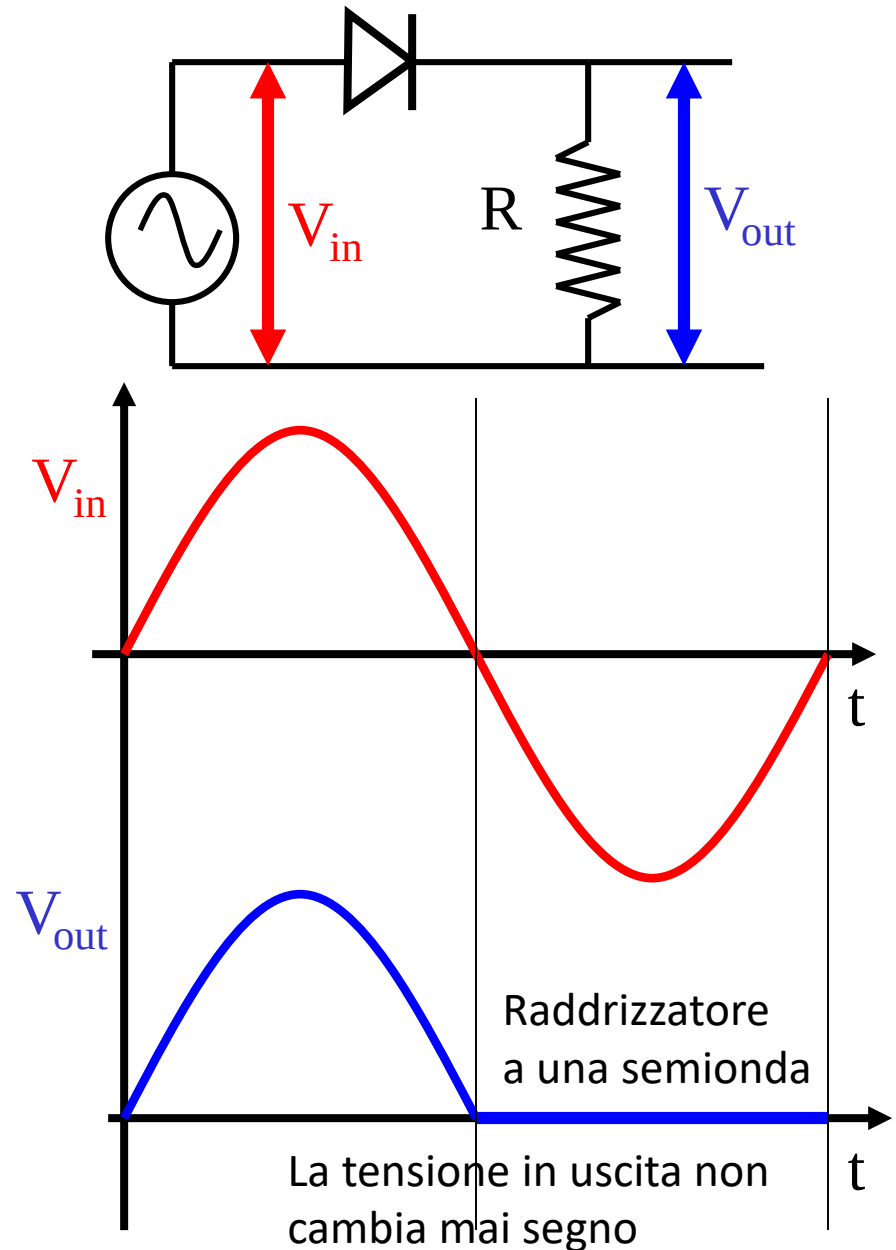- Il circuito a destra può essere considerato un partitore di tensione tra il diodo e R.
- Ma il rapporto di partizione è diverso quando il diodo è polarizzato direttamente (V_{in} positiva) e quanto è polarizzato inversamente (V_{in} negativa).
- Nel primo caso (V_{in} positiva) la resistenza equivalente del diodo polarizzato direttamente è bassa, e quindi $V_{out} = V_{in}$




Applicazioni del Diodo

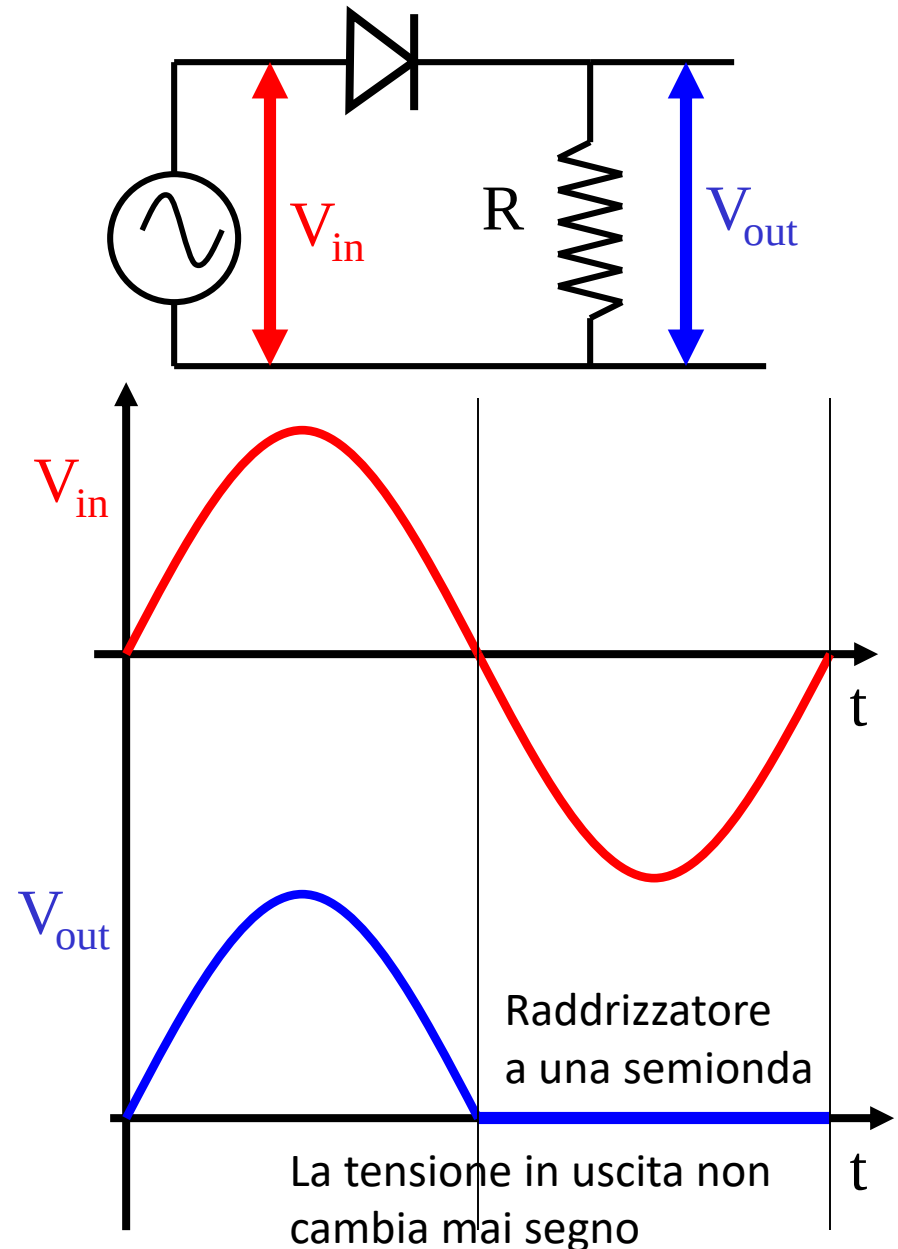- Il circuito a destra può essere considerato un partitore di tensione tra il diodo e R.
- Ma il rapporto di partizione è diverso quando il diodo è polarizzato direttamente (V_{in} positiva) e quanto è polarizzato inversamente (V_{in} negativa).
- Nel secondo caso (V_{in} negativa) la resistenza equivalente del diodo polarizzato inversamente è elevata, quindi $V_{out} \ll V_{in}$





Applicazioni del Diodo

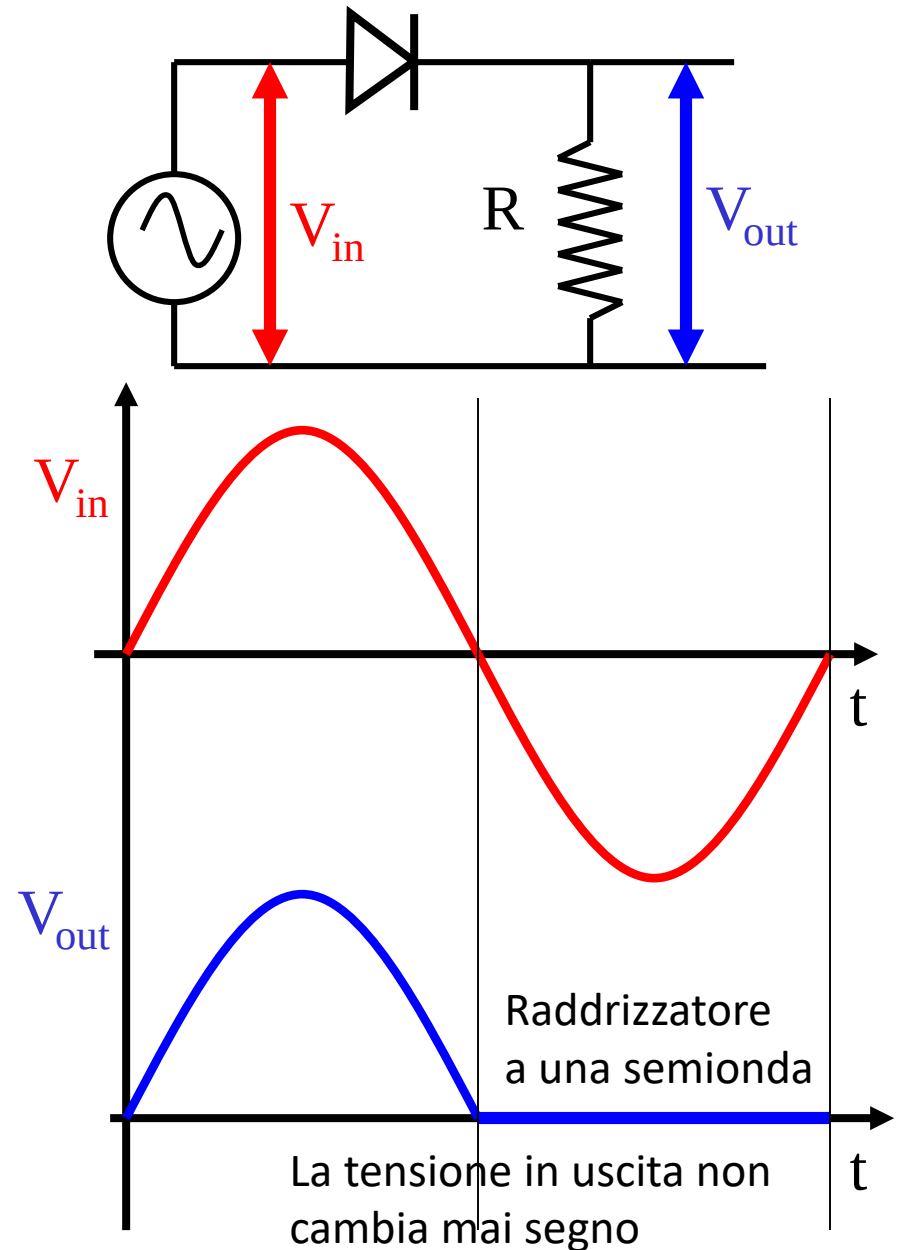- Il circuito a destra può essere considerato un partitore di tensione tra il diodo e R .
- Ma il rapporto di partizione è diverso quando il diodo è polarizzato direttamente (V_{in} positiva) e quanto è polarizzato inversamente (V_{in} negativa).
- In pratica V_{out} è sempre positiva o nulla, ma non diventa mai negativa. E' stata raddrizzata.





Applicazioni del Diodo

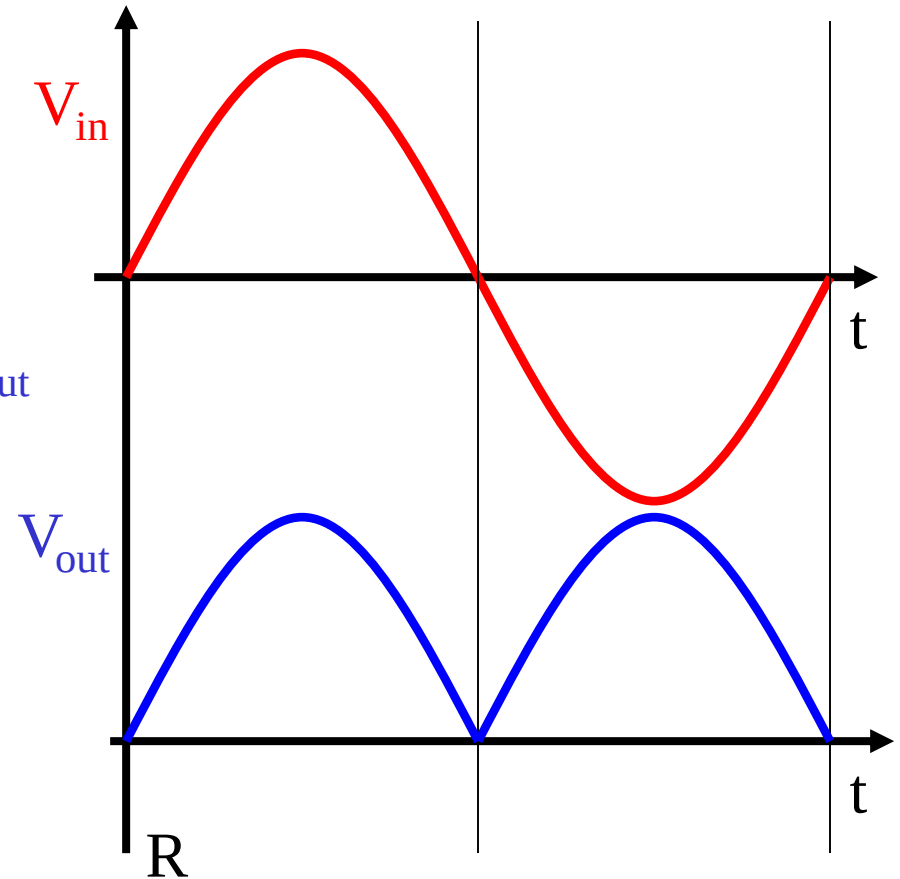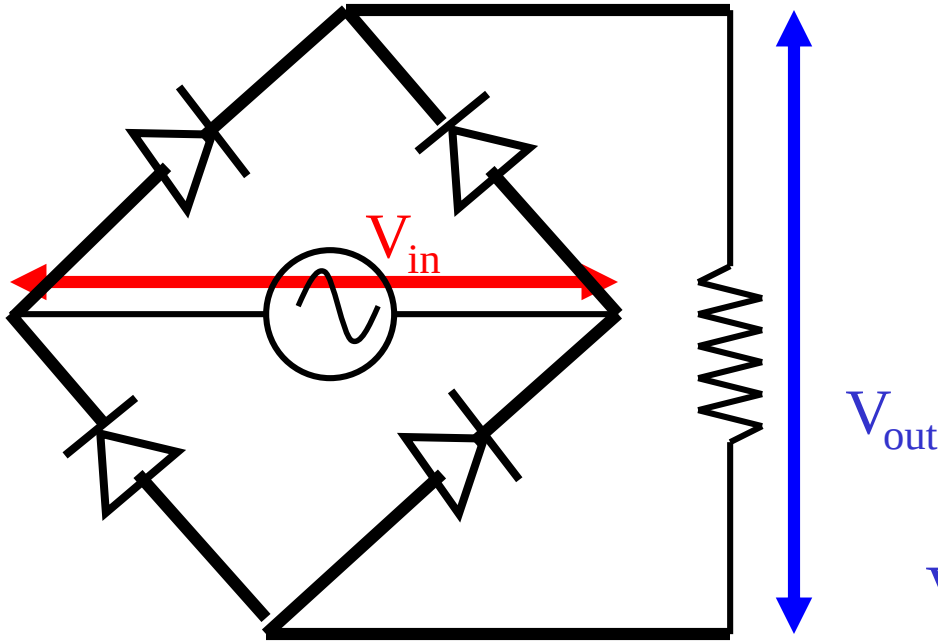



- Il ponte di diodi utilizza ambedue le semionde della V_{in} .

Applicazioni del Diodo

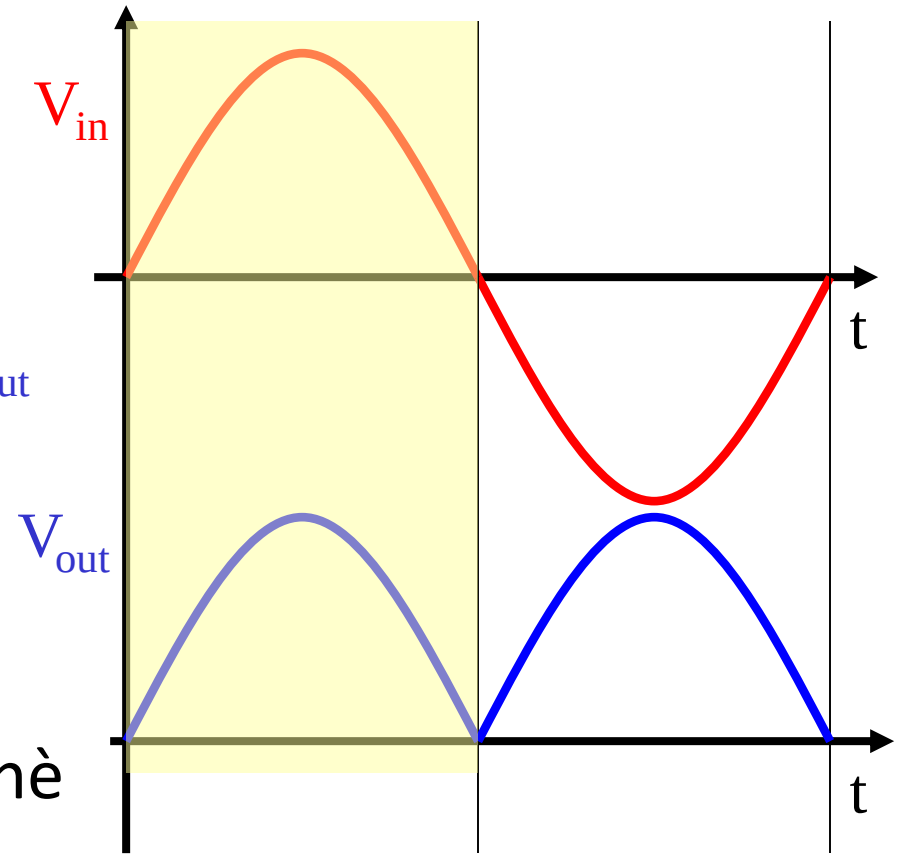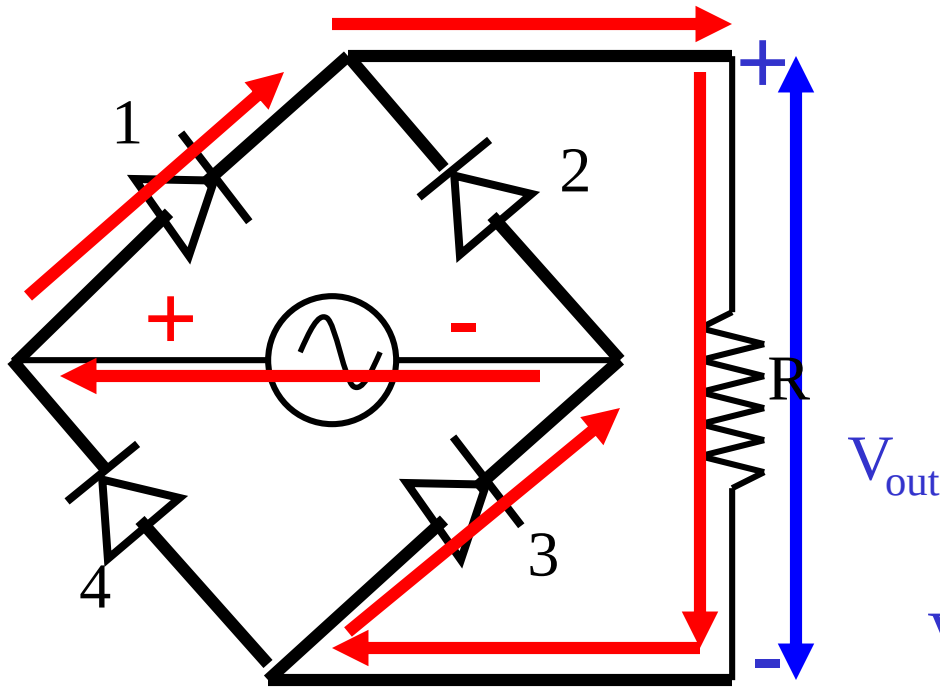

- Durante la prima semionda conducono i diodi 1 e 3, perchè polarizzati direttamente, mentre i diodi 2 e 4 sono polarizzati inversamente e non conducono

Applicazioni del Diodo

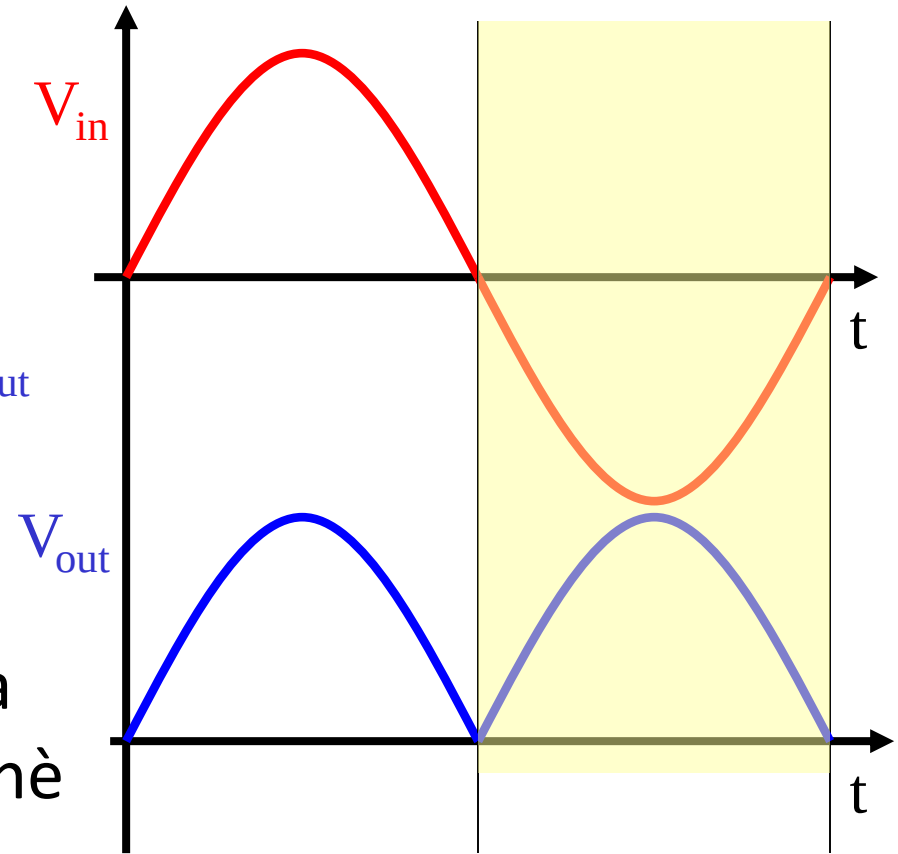
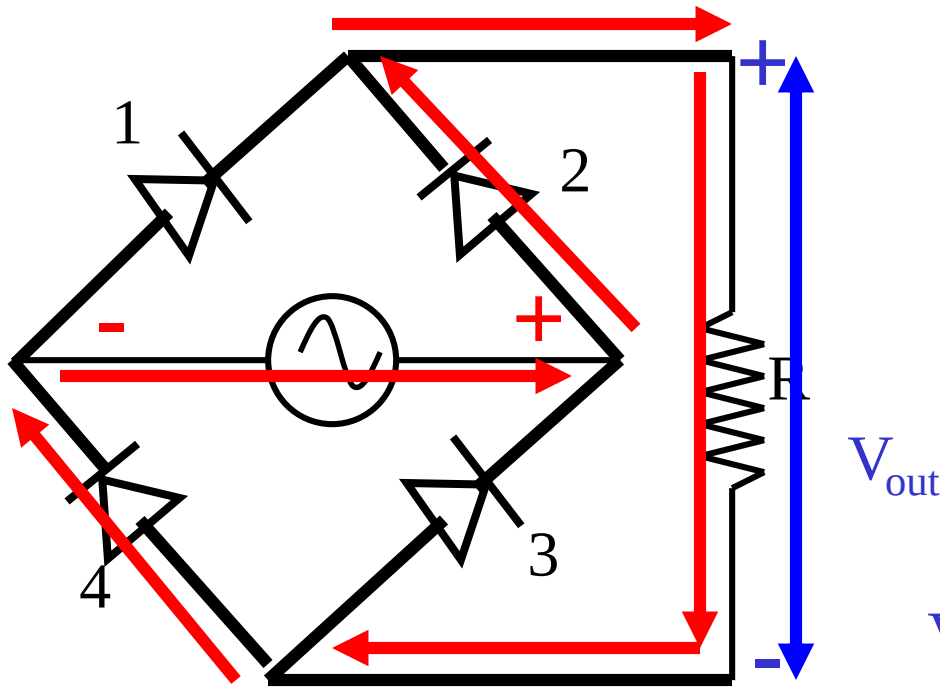


- Durante la seconda semionda conducono i diodi 2 e 4, perchè polarizzati direttamente, mentre i diodi 1 e 3 sono polarizzati inversamente e non conducono

La corrente nel carico R scorre sempre nello stesso verso e quindi e' continua.

Applicazioni del Diodo

- La forma d'onda “sinusoidale raddrizzata” di V_{out} è continua, ma ha una elevata “ondulazione” (ripple).
- Si usa un filtro RC, con una elevata costante di tempo (molto maggiore del semiperiodo) per eliminare le alte frequenze, e quindi “livellarla” intorno al suo valore medio.
- Siccome R non può essere alta (altrimenti si alza troppo la resistenza interna del generatore), C deve essere molto grande.
- Ordini di grandezza: $R=10\Omega$, $C=10\text{ mF}$, $\tau=100\text{ms}$

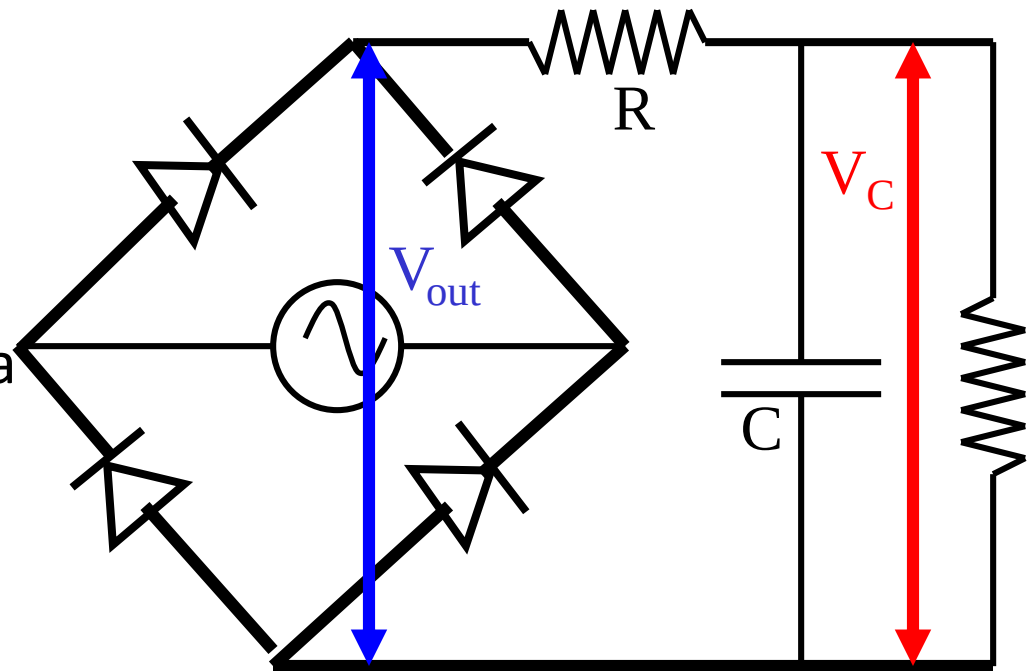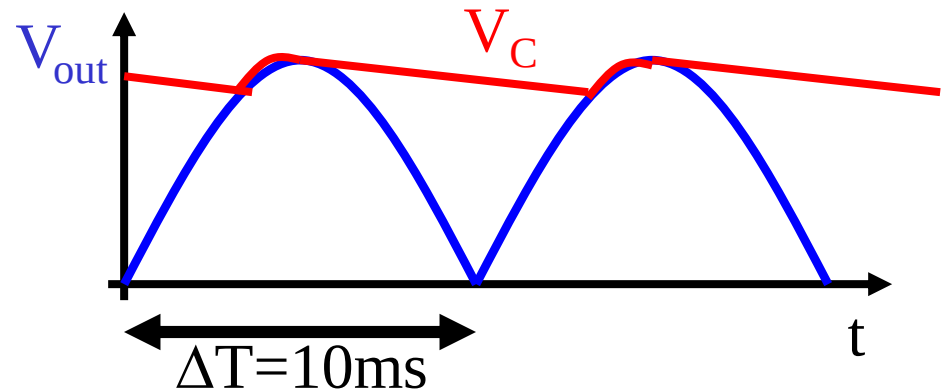

Applicazioni del Diodo



- Ordini di grandezza: $R=10\Omega$, $C=10\text{ mF}$, $\tau=100\text{ms}$
- Se il ripple è piccolo in percentuale, si può calcolare approssimativamente la sua entità. Durante le fasi di scarica il condensatore si scarica sul carico (i diodi impediscono la scarica verso il generatore).

$$V_C = Q / C$$

$$dV_C = i_{\text{carico}} dt / C$$


$$\Delta V_C = i_{\text{carico}} \Delta T / C$$

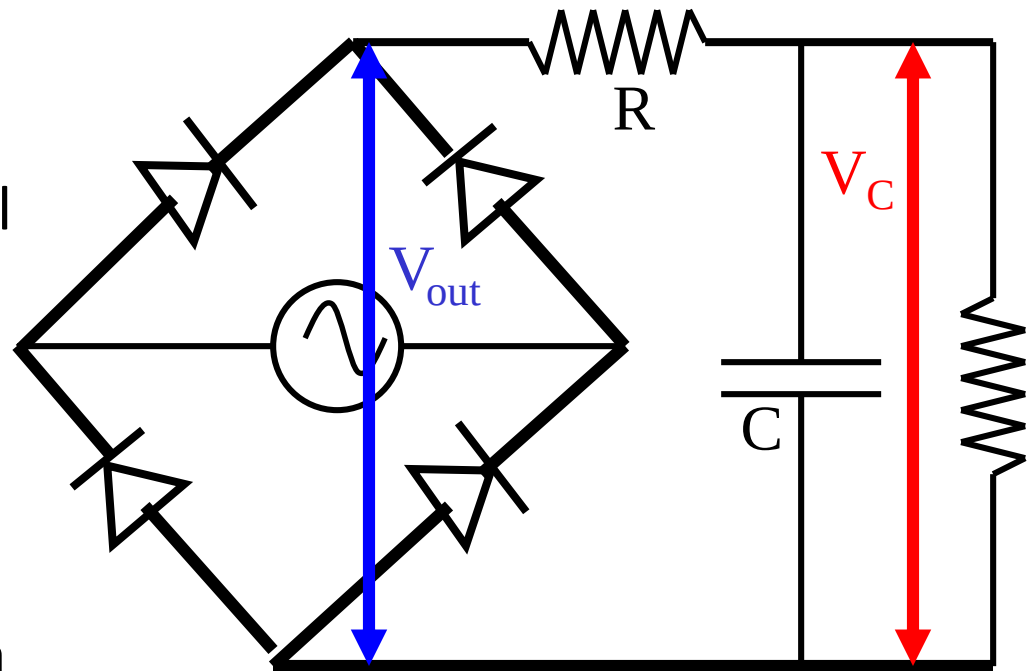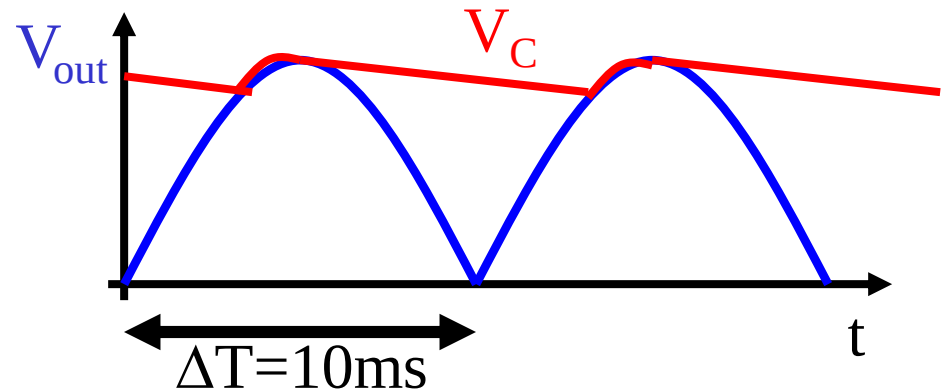- Per $i_{\text{carico}}=1\text{A}$, coi valori sopra si ottiene $\Delta V=1\text{V}$.




Il diodo reale

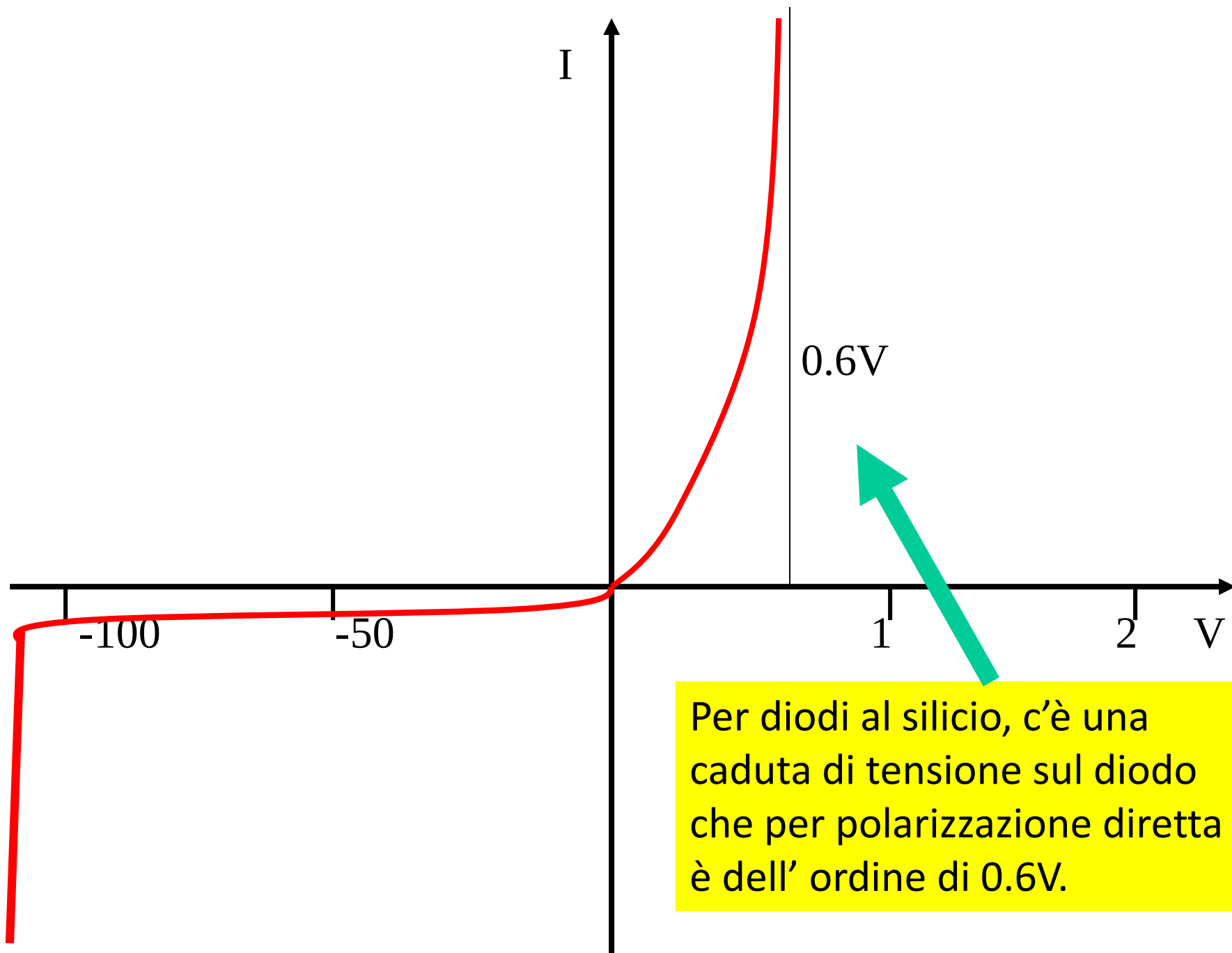
- La caratteristica più importante del diodo è quella di condurre bene corrente se polarizzato direttamente, con tensione maggiore di circa 0.6 V , e non condurre corrente se polarizzato inversamente.
- La caratteristica del diodo misurata sperimentalmente è più complessa:




Diodo idealizzato

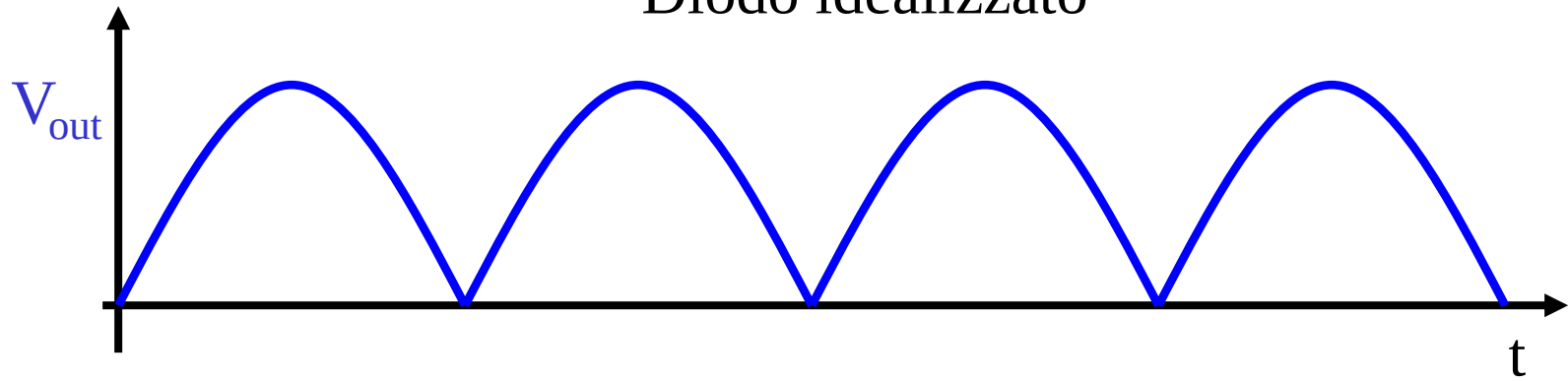

Diodo reale

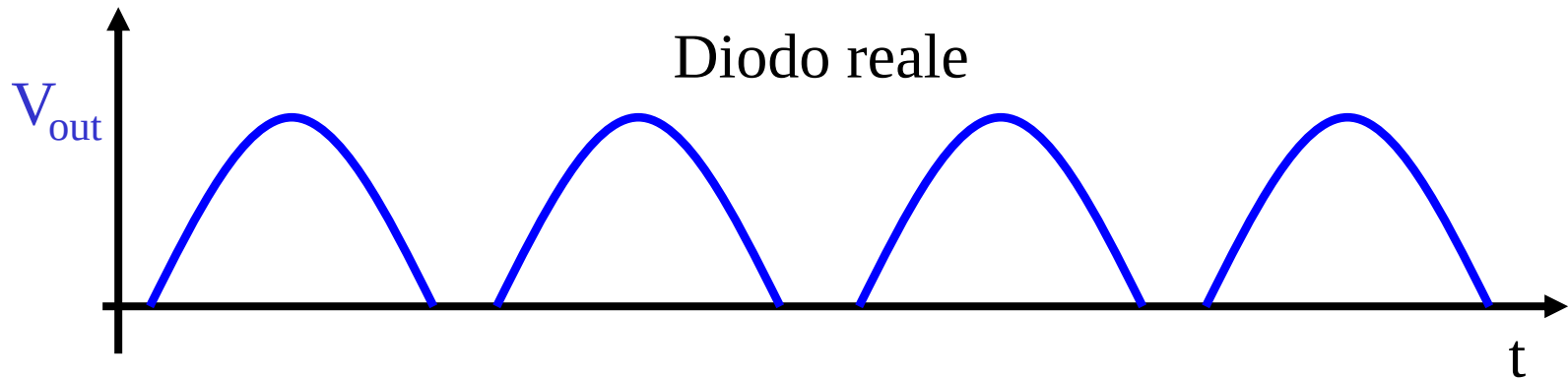

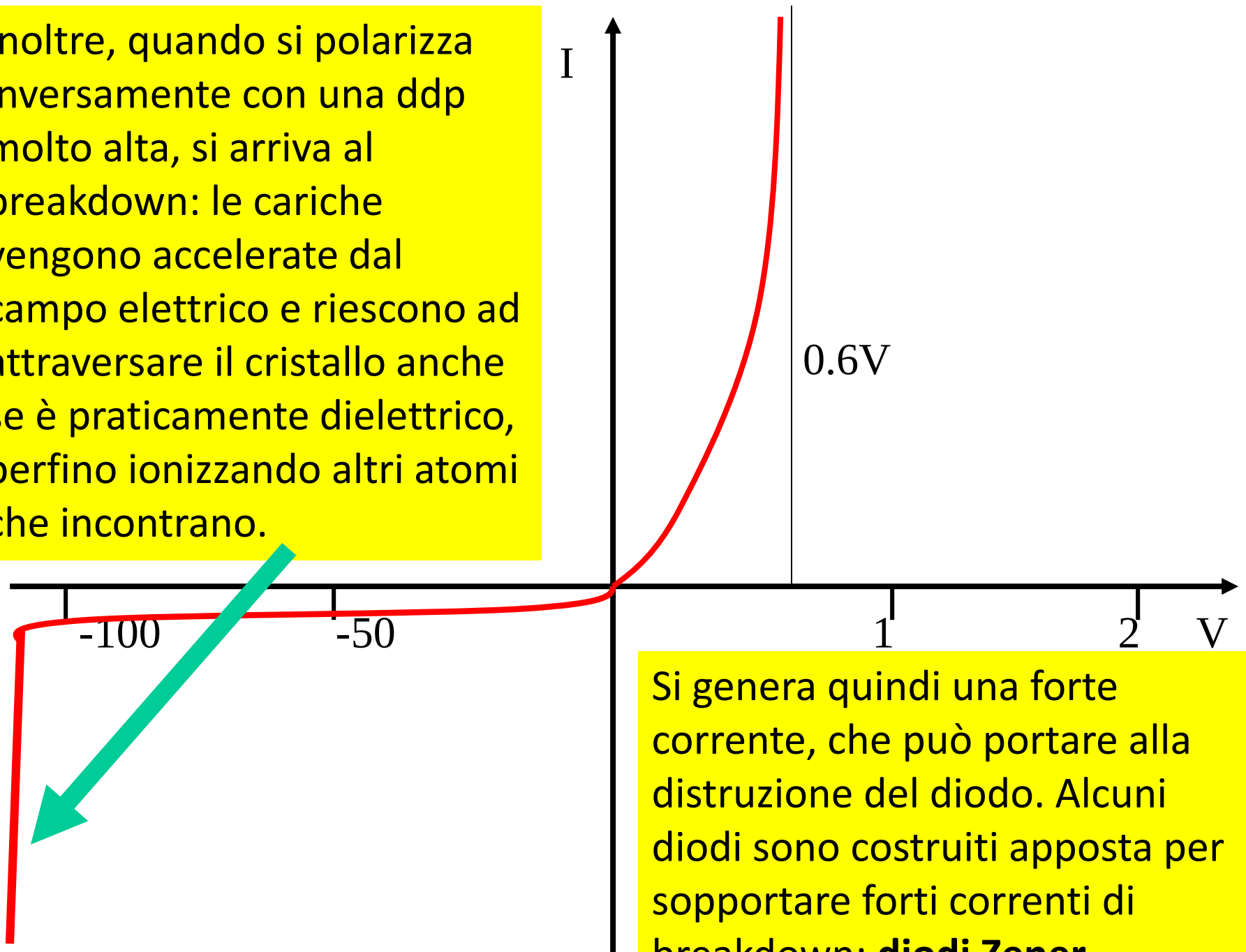
Inoltre, quando si polarizza inversamente con una ddp molto alta, si arriva al breakdown: le cariche vengono accelerate dal campo elettrico e riescono ad attraversare il cristallo anche se è praticamente dielettrico, perfino ionizzando altri atomi che incontrano.



Si genera quindi una forte corrente, che può portare alla distruzione del diodo. Alcuni diodi sono costruiti apposta per sopportare forti correnti di breakdown: **diodi Zener**


Applicazioni del Diodo

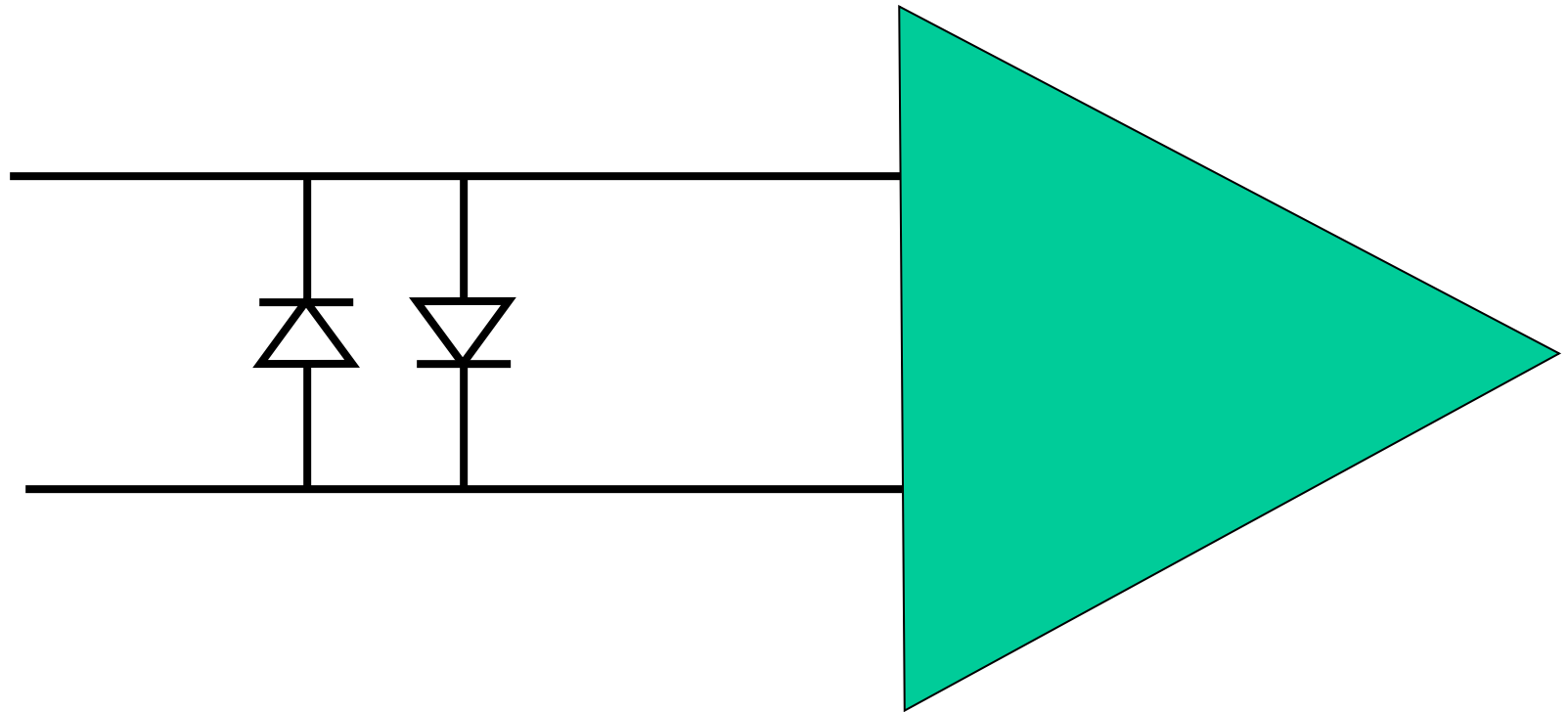- Questo circuito limita l'escursione del segnale di ingresso ad un amplificatore a $\pm 0.6V$



Partitore Variabile

$$V_{out} = V \frac{R_d}{R_{in} + R_d}$$

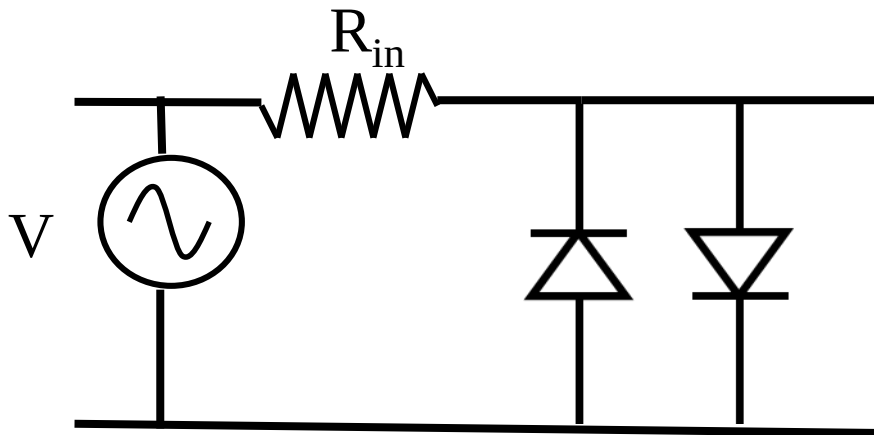

$V_{out} < 0.6V$

→ R_d alta

→ $V_{out} = V$


$V_{out} > 0.6V$

→ R_d bassa

→ $V_{out} \ll V$


Applicazioni del Diodo

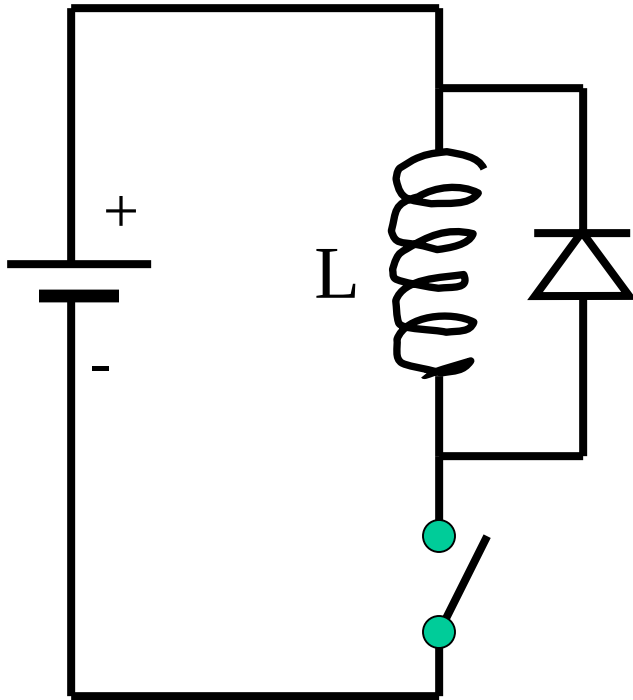- Questo circuito impedisce la nascita di scariche tra i contatti dell' interruttore quando questo viene aperto.




Applicazioni del Diodo

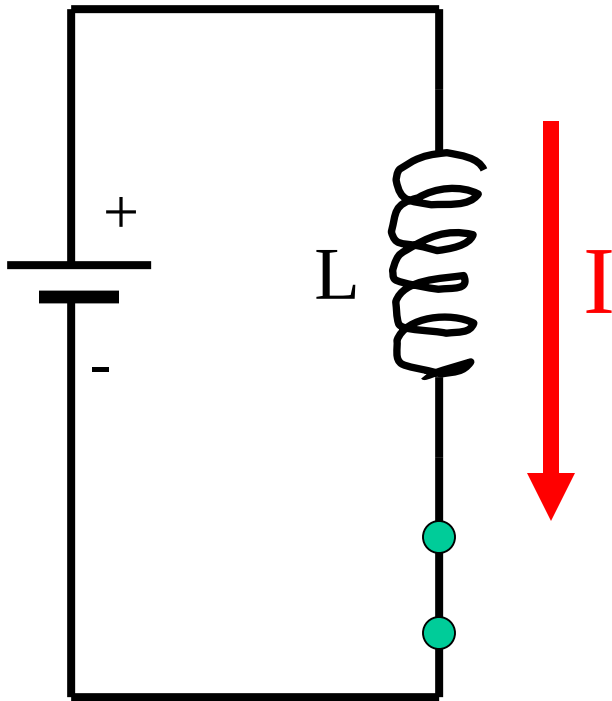- Questo circuito impedisce la nascita di scariche tra i contatti dell' interruttore quando questo viene aperto.




Applicazioni del Diodo

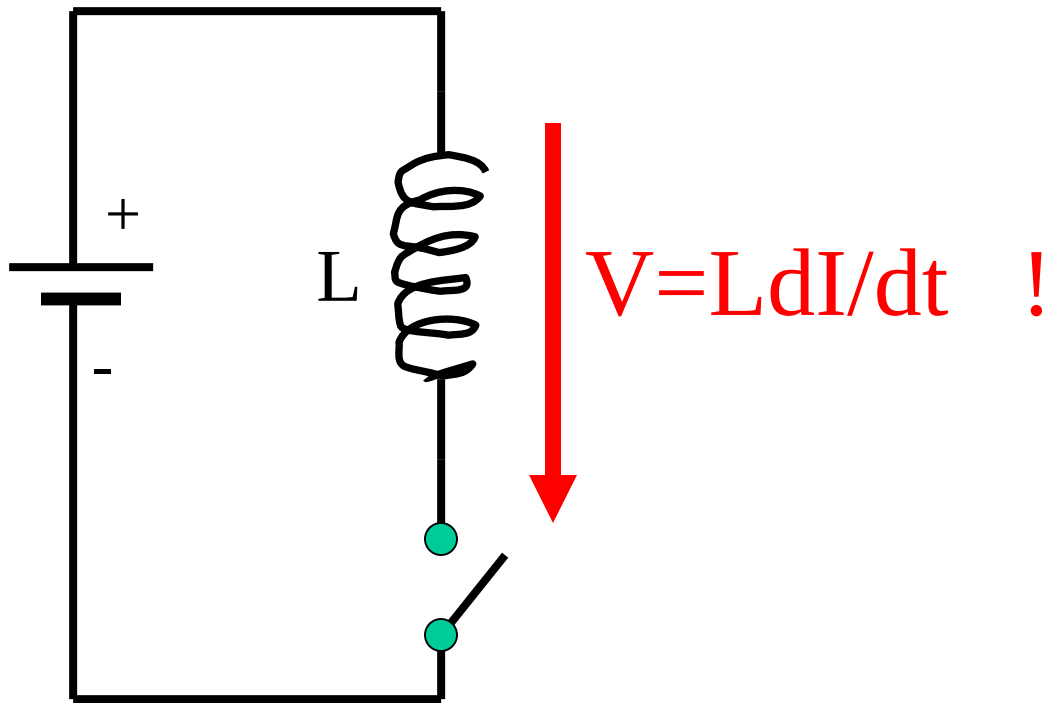- Questo circuito impedisce la nascita di scariche tra i contatti dell' interruttore quando questo viene aperto.



Applicazioni del Diodo

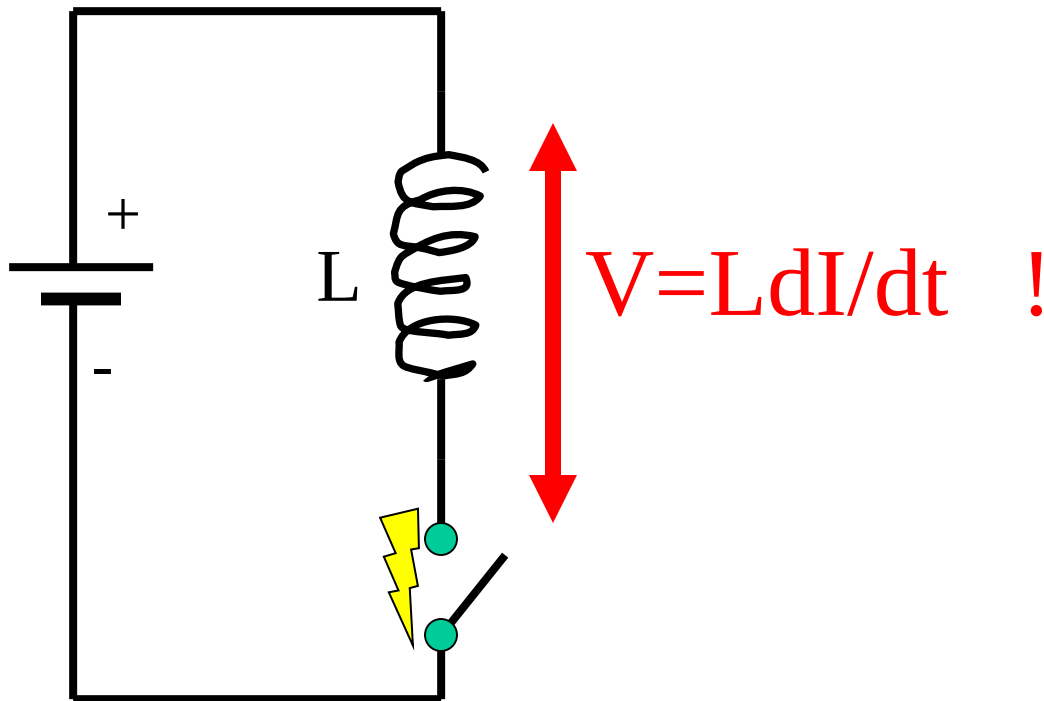- Questo circuito impedisce la nascita di scariche tra i contatti dell' interruttore quando questo viene aperto.



Applicazioni del Diodo

- Questo circuito impedisce la nascita di scariche tra i contatti dell' interruttore quando questo viene aperto.

